


Computer Architecture

강의 #5: Enhancing Performance with Pipelining (1)

2021년 1학기
Young Geun Kim (김영근)

Pipelined Instruction Execution

- Sequential Execution

 

- Pipelined Execution



ADD \$3, \$1, \$2

SUB \$4, \$5, \$6


AND \$7, \$8, \$9

Pipelining

- Pipelining은 1 Cycle에 여러 명령어가 동시에 수행될 수 있도록 구현하는 기술임
- 장점
 - Functional Unit들의 사용률을 더욱 향상시킴
 - 성능을 매우 크게 향상시킴
- 단점
 - 하드웨어 구성 및 Control Logic이 매우 복잡해짐
 - "Hazard"라는 실행 결과에 영향을 미칠 수 있는 요소가 발생함


Sequential Processing

 - 새로운 작업은 현재 작업이 끝난 후에만 시작될 수 있음
 - A가 일하는 동안, B는 기다림
 - A가 끝나면, B가 일을 시작함



Pipelined Processing

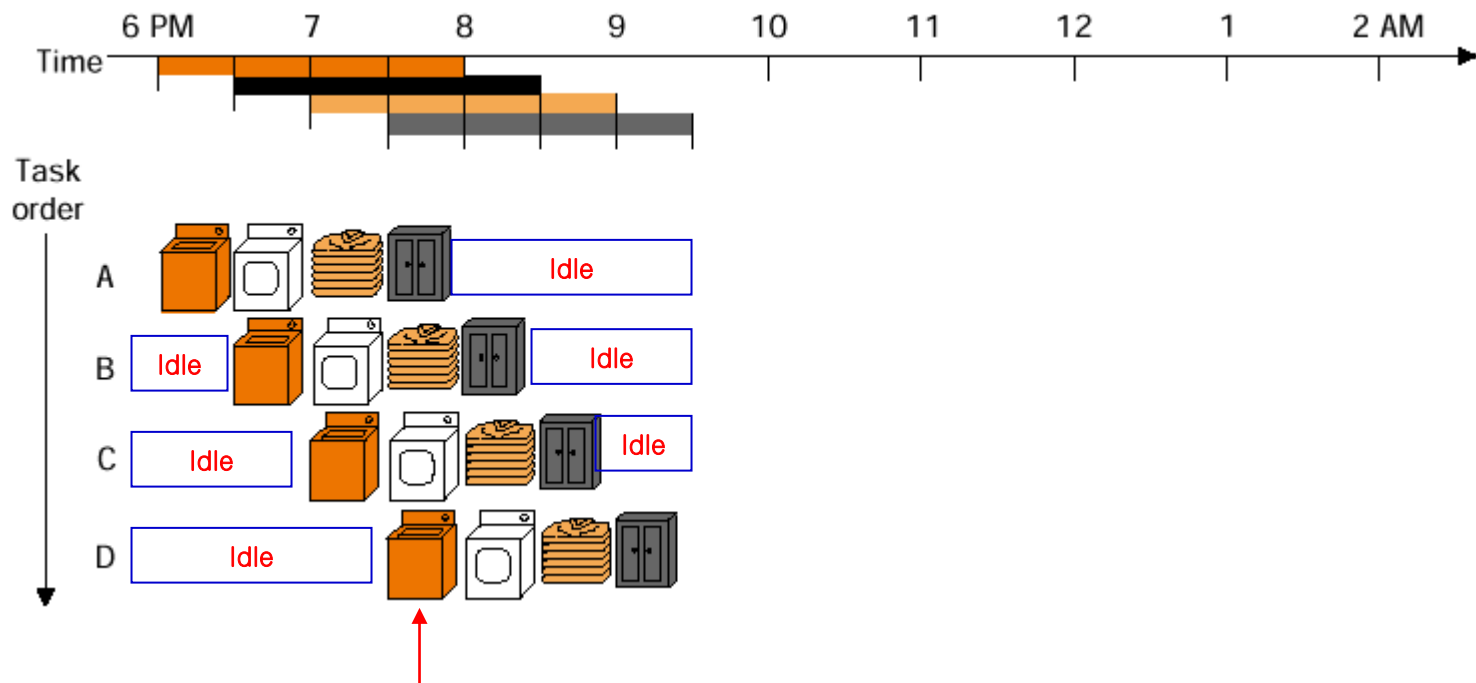- 새로운 작업은 현재 작업 Set 중 첫 번째 작업이 끝나면 시작될 수 있음
 - A가 세탁기를 사용하는 동안 B는 기다림
 - A가 세탁기 사용을 끝내고 건조기를 사용하는 동안 B는 세탁기를 사용할 수 있음



모든 작업이 끊임없이 수행됨!

Basic Pipeline

Instruction number	Clock number								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Instruction i	IF	ID	EX	MEM	WB				
Instruction $i + 1$		IF	ID	EX	MEM	WB			
Instruction $i + 2$			IF	ID	EX	MEM	WB		
Instruction $i + 3$				IF	ID	EX	MEM	WB	
Instruction $i + 4$					IF	ID	EX	MEM	WB

간단한 비교

- 다음과 같은 시스템을 구축한다고 가정
 - Register File 접근 시간: 1 ns
 - ALU 연산 시간: 2 ns
 - 메모리 접근 시간: 2 ns
- Single-Cycle과 Multi-Cycle, 그리고 Pipelined Approach를 비교해보자

간단한 비교 (Cont'd)

- 각 명령어 종류를 고려해보면

Instruction Class	Instruction Fetch	Register Fetch	Execute (ALU Op)	Memory Access	Register Write	Total time
R-format	2 ns	1 ns	2 ns		1 ns	6 ns
Load word	2 ns	1 ns	2 ns	2 ns	1 ns	8 ns
Store word	2 ns	1 ns	2 ns	2 ns		7 ns
Branch	2 ns	1 ns	2 ns			5 ns

간단한 비교 (Cont'd)

▪ Single-Cycle

- 가장 Clock Cycle Time이 긴 *load* 명령어에 전체 Clock Rate가 맞춰지게 됨 -> 8 ns Clock

▪ Multi-Cycle


- 가장 Clock Cycle Time이 긴 Step (또는 Stage)에 Clock Rate가 맞춰지게 됨 -> 2 ns Clock
- 명령어 종류에 따라 Cycle 수가 다음과 같이 달라짐
 - R-format: 4 Cycles
 - Load: 5 Cycles
 - Store: 4 Cycles
 - Branch: 3 Cycles

▪ Pipelined Processor

- 복잡한 Control로 인한 Delay 증가를 제외하면, Multi-Cycle 대비 4배 가량 성능을 향상시킬 수 있음


Pipeline Divisions

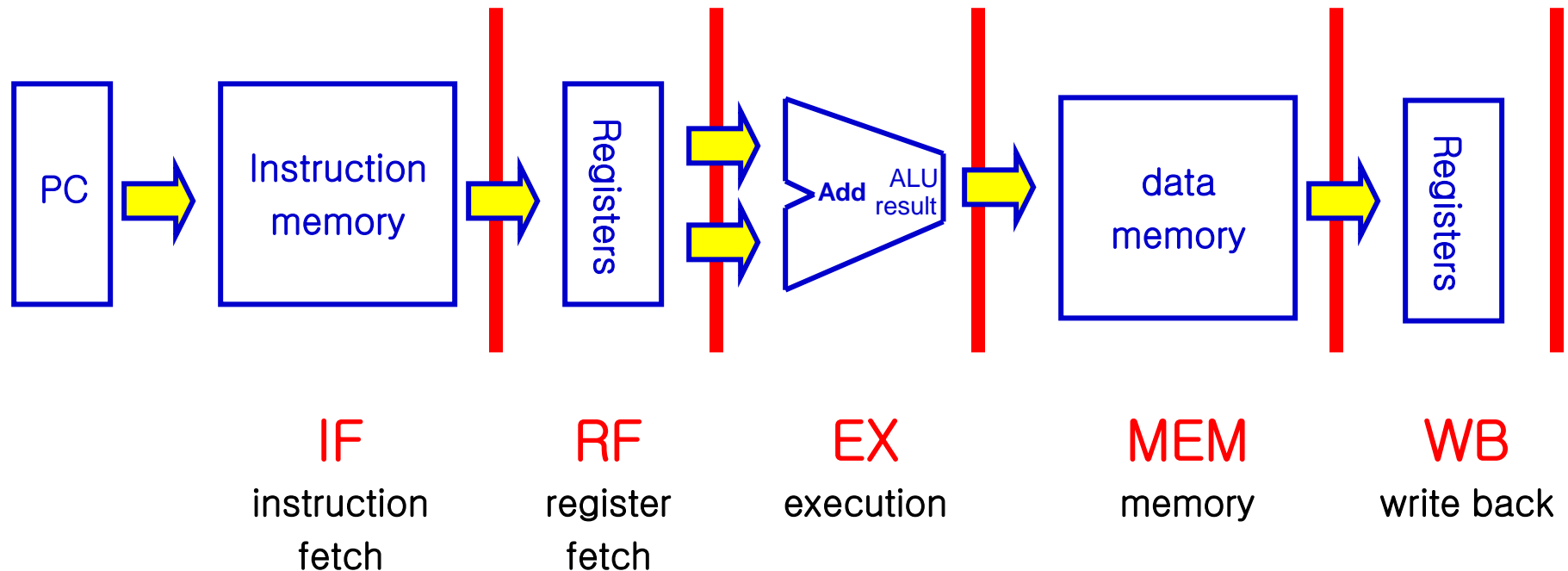- (Multi-Cycle 처럼) Datapath를 각각 1 Cycle의 Stage로 나눔
- MIPS Pipeline에서 명령어들은 3-5 Stage로 실행됨



Load 명령어 5 Stages

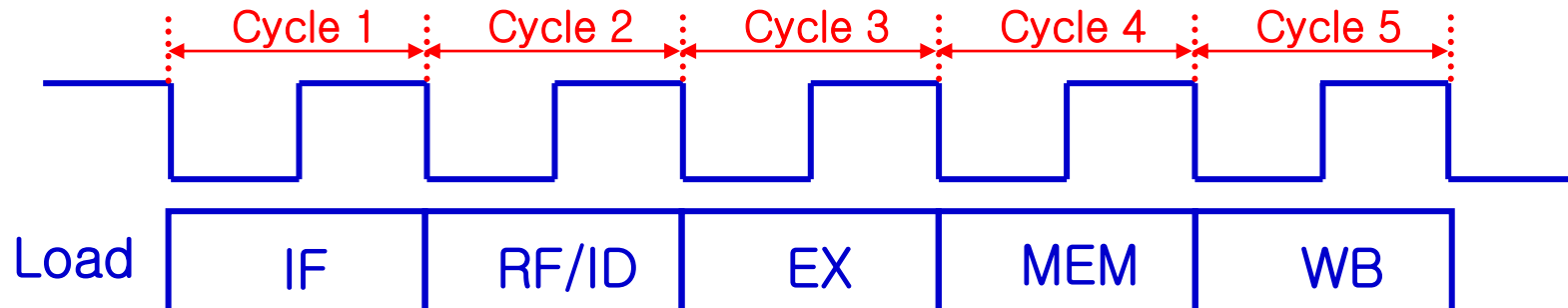
- **IF: Instruction Fetch**
 - 명령어를 Memory에서 불러옴
 - PC를 증가시킴
- **RF/ID: Register Fetch and Instruction Decode**
 - Register에서 Base Address값을 불러옴
- **EX: Execute**
 - Base Address에 Sign-extended Offset을 더함
- **MEM: Memory**
 - Data Memory에서 Data를 불러옴
- **WB: Write Back**
 - 불러온 Data를 Register File에 저장함



Pipelining Load

▪ Load 명령어는 5 Stage 모두 사용함

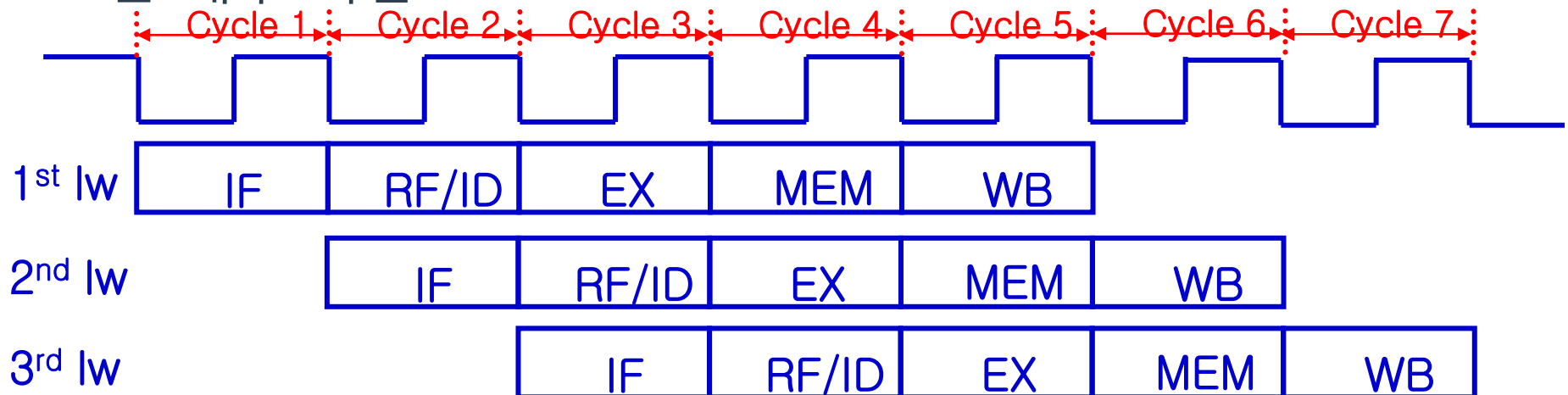- 다섯 개의 독립적인 Functional Unit이 각 Stage에서 사용됨
 - 각각의 Functional Unit은 오직 한번만 수행됨
- 또 다른 Load 명령어가 첫 번째 Load 명령어의 IF Stage가 끝나자마자 실행될 수 있음
- 각각의 Load는 끝날 때 까지 5 Cycle이 걸림
- Throughput (= 처리량 = 단위 시간 동안 실행된 명령어의 수)은 매우 커짐




Pipelining Load (Cont'd)

- **Functional Unit들은 독립적으로 사용되어야 함!**
 - IF Stage를 위한 명령어 Memory, PC + 4 계산
 - RF/ID Stage에 Register File을 읽음
 - EX Stage에 ALU가 사용됨
 - Mem Stage에 Data Memory가 사용됨
 - WB Stage에 Register
- **매 Cycle에 명령어가 하나씩 Pipeline에 들어감**
 - 매 Cycle에 명령어가 하나씩 끝남
 - 이상적인 CPI는 결국 1이 됨

R-Type 명령어 4 Stage

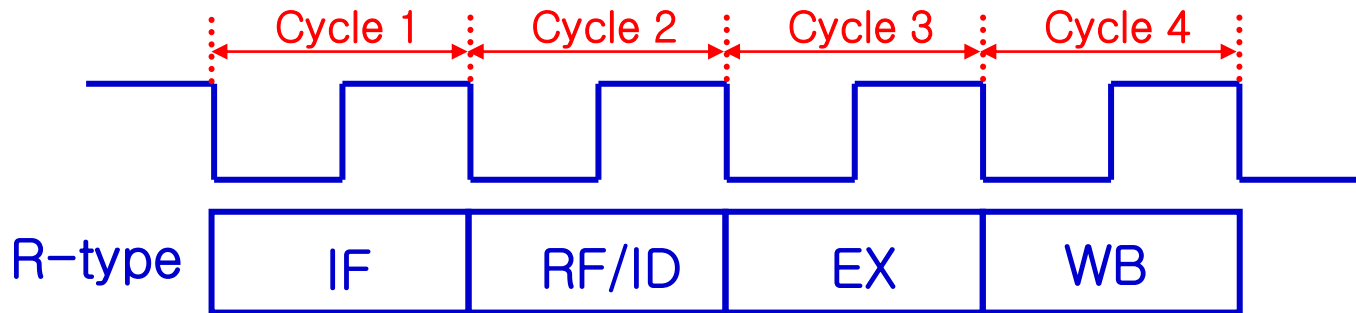
- **IF: Instruction Fetch**
 - 명령어를 Memory에서 불러옴
 - PC를 증가시킴 (다음 명령어가 바로 다음 Cycle에 실행될 수 있도록)
- **RF/ID: Register Fetch and Instruction Decode**
 - Register에서 계산할 값들을 불러옴
- **EX: Execute**
 - Register에서 불러온 값들에 대한 연산을 수행함
- **WB: Write Back**
 - 연산의 결과물을 Register File에 저장함




Pipelining R-Type

▪ R-Type 명령어는 4 Stage를 사용함

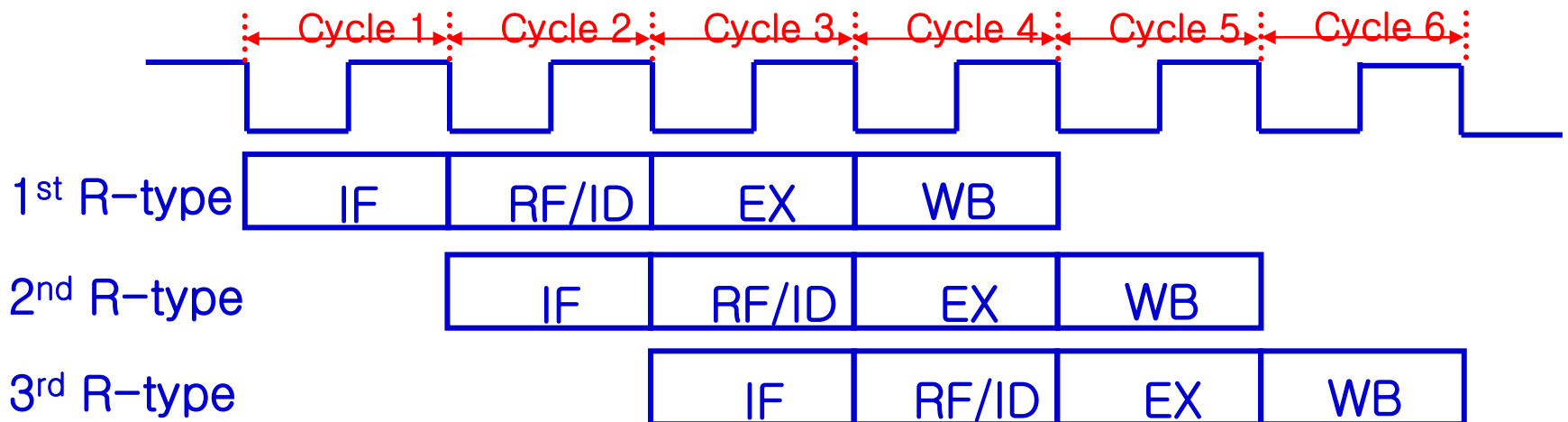
- 네개의 독립적인 Functional Unit이 각 Stage에서 사용됨
 - 각각의 Functional Unit은 오직 한번만 수행됨
- 또 다른 R-Type 명령어는 첫 번째 명령어의 IF Stage가 끝나자마자 실행될 수 있음
- 각각의 R-Type 명령어는 끝날 때 까지 4 Cycle이 걸림
- Throughput (= 처리량)은 Load와 마찬가지로 매우 커짐




Pipeline Datapath

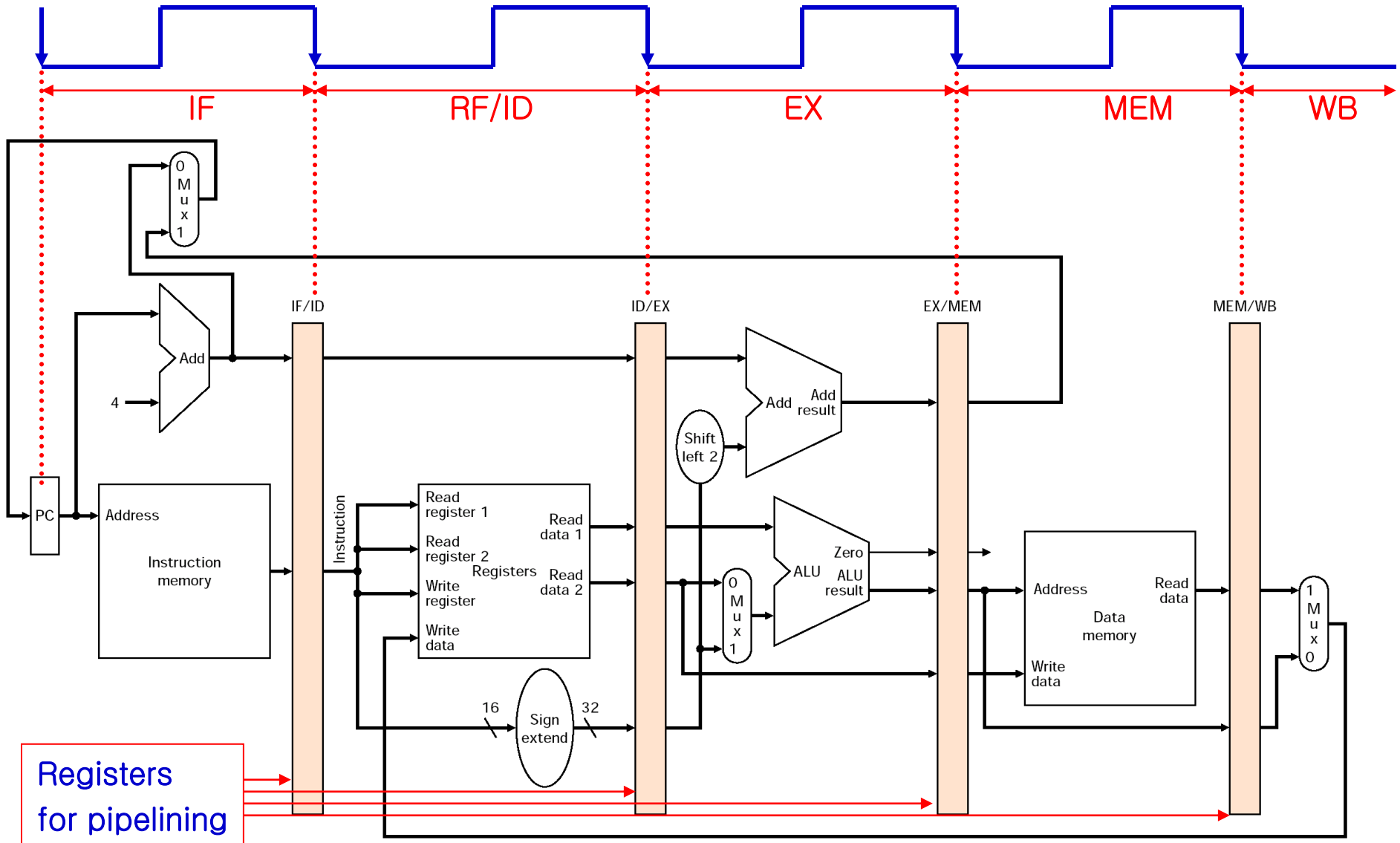


Load Datapath: Stage 1

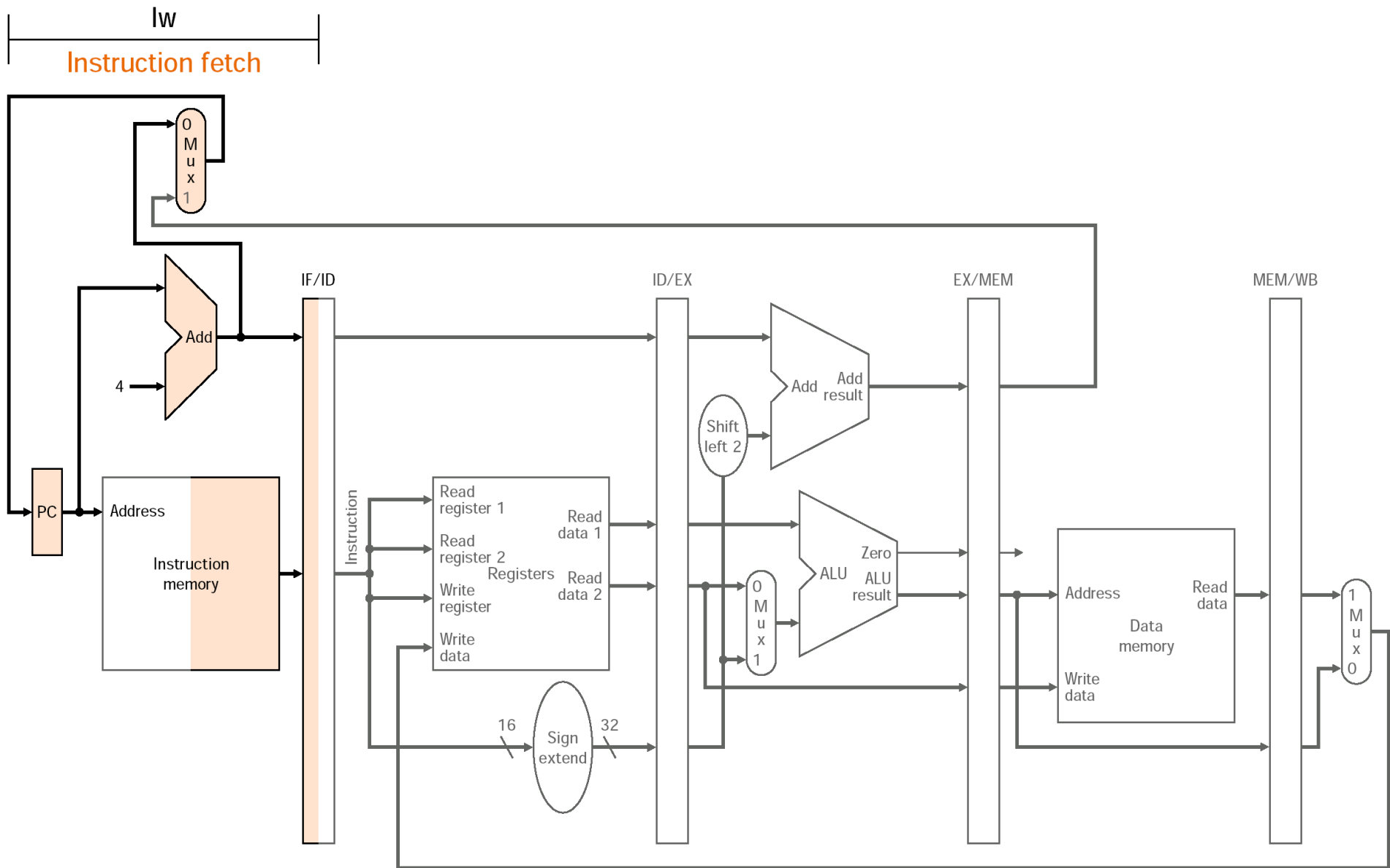


Load Datapath: Stage 2

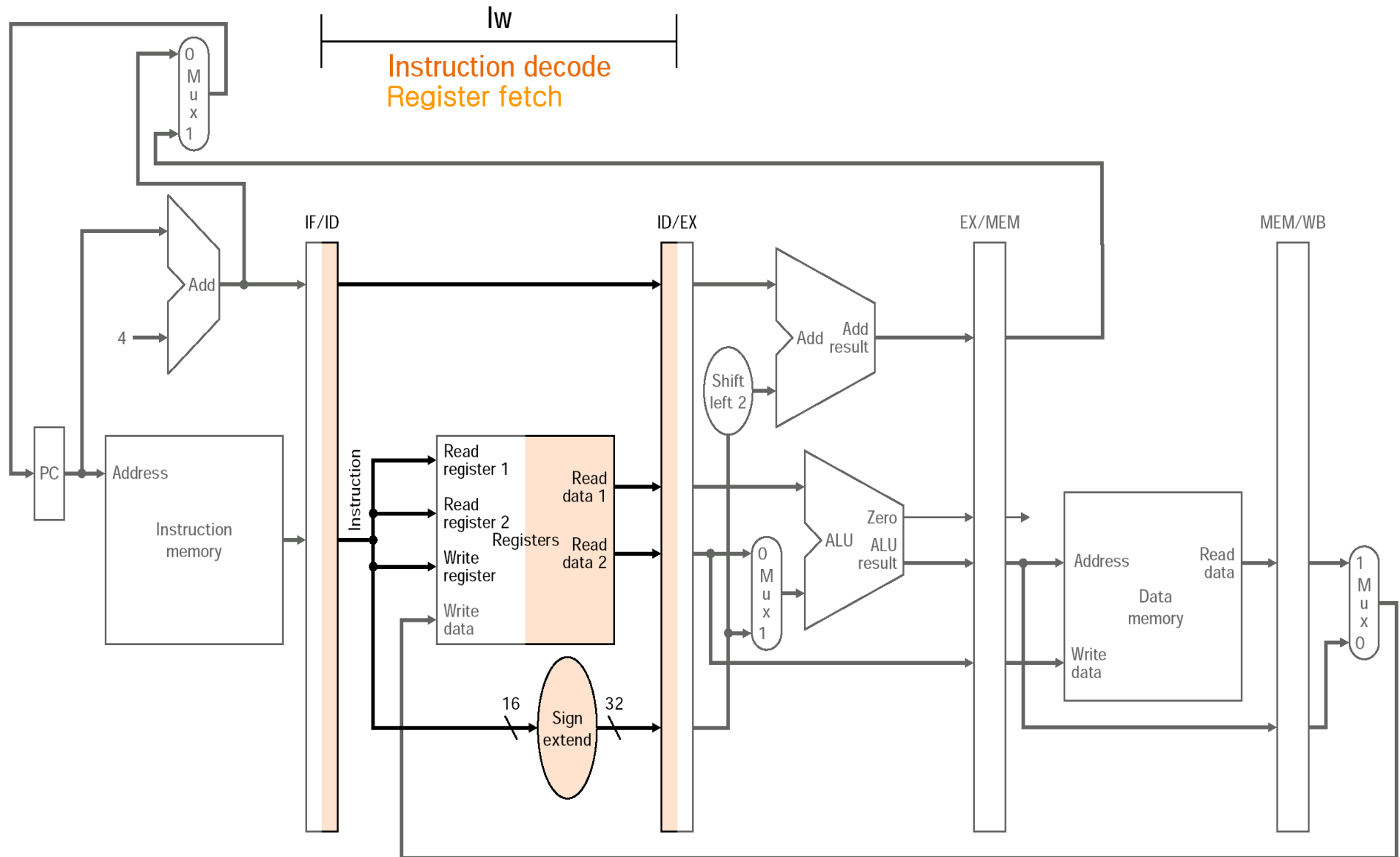


Load Datapath: Stage 3

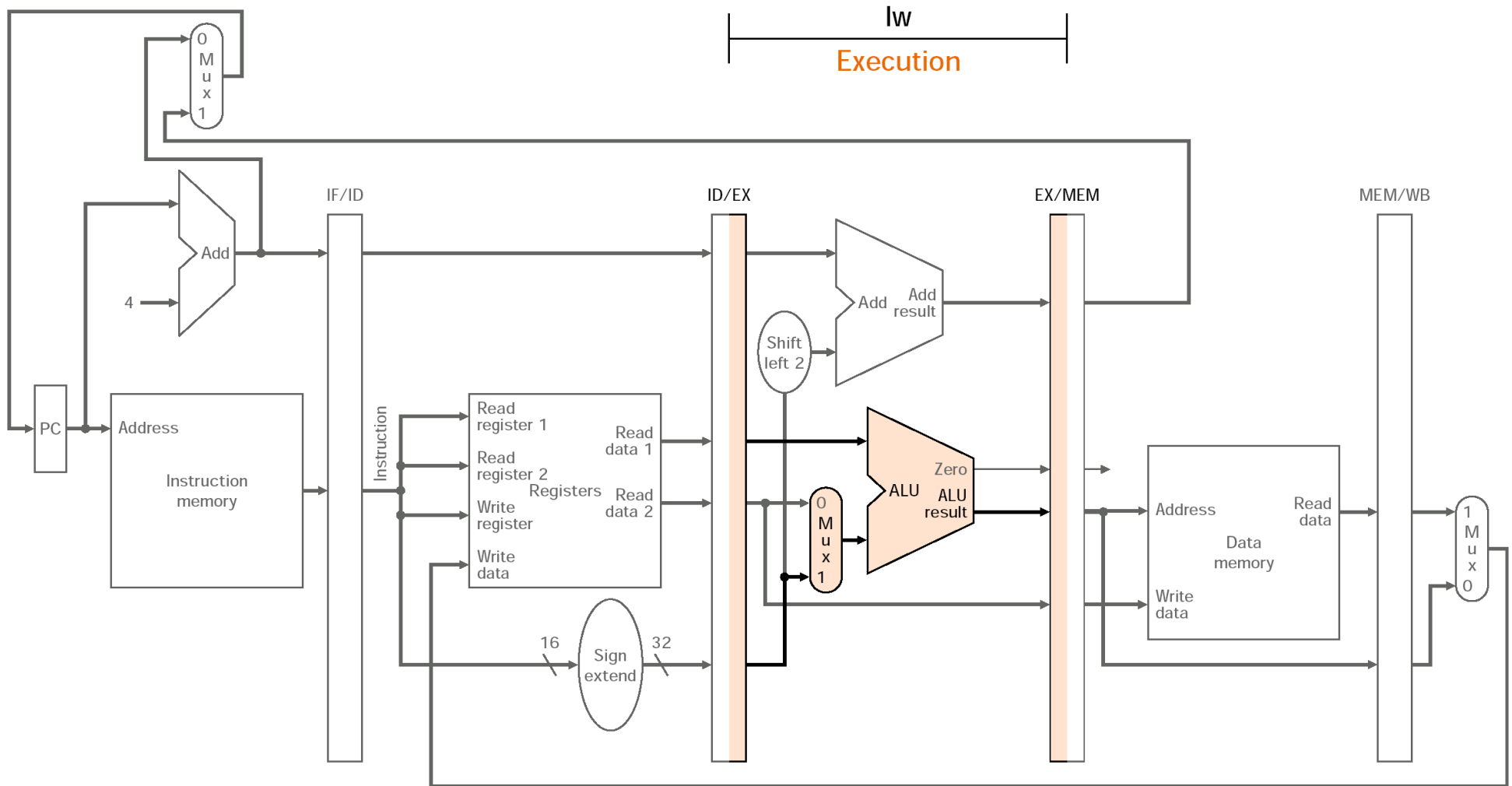

Load Datapath: Stage 4

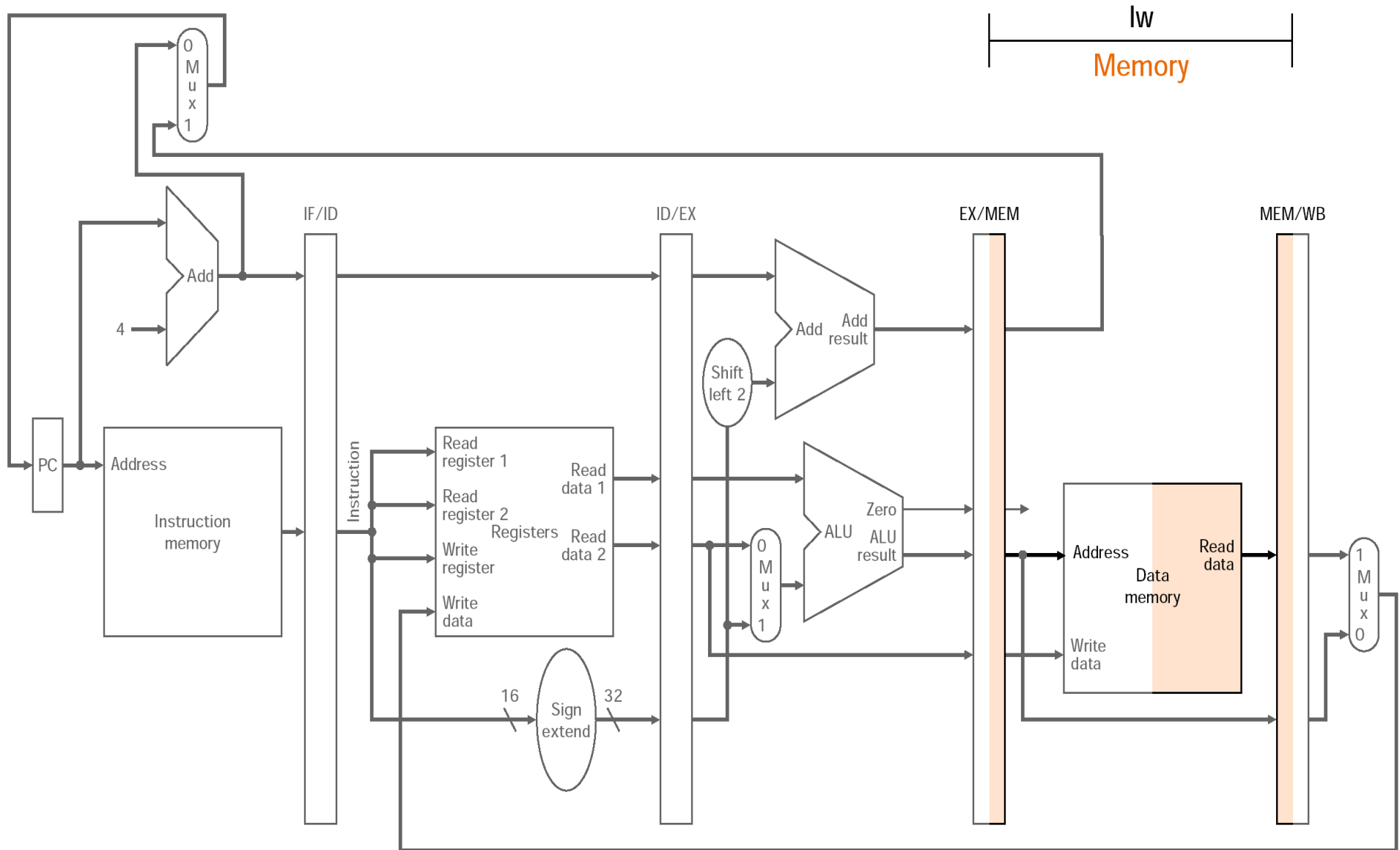


Load Datapath: Stage 5

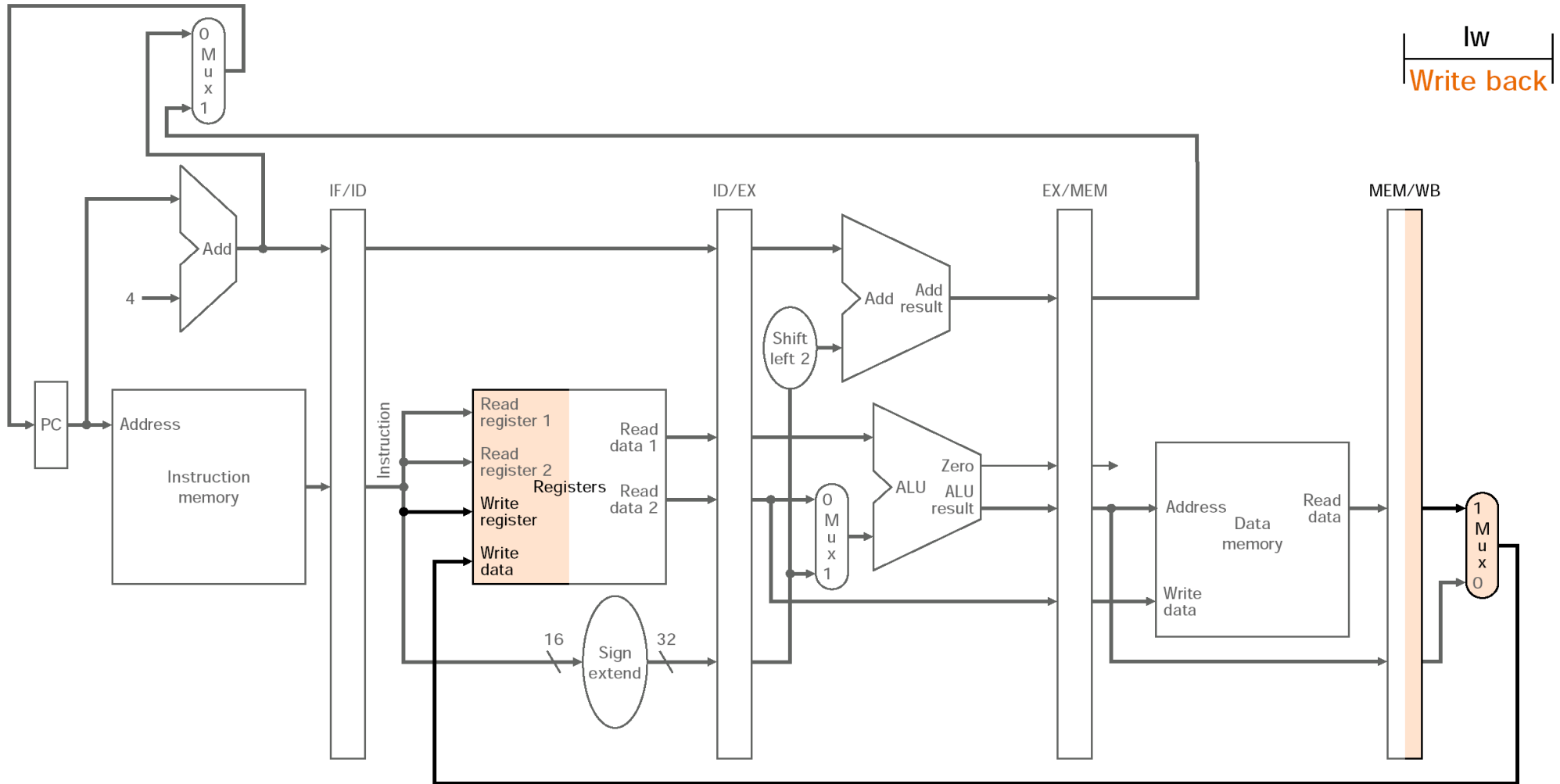

수정된 Pipelined Datapath

- Write Register의 번호를 유지하기 위해

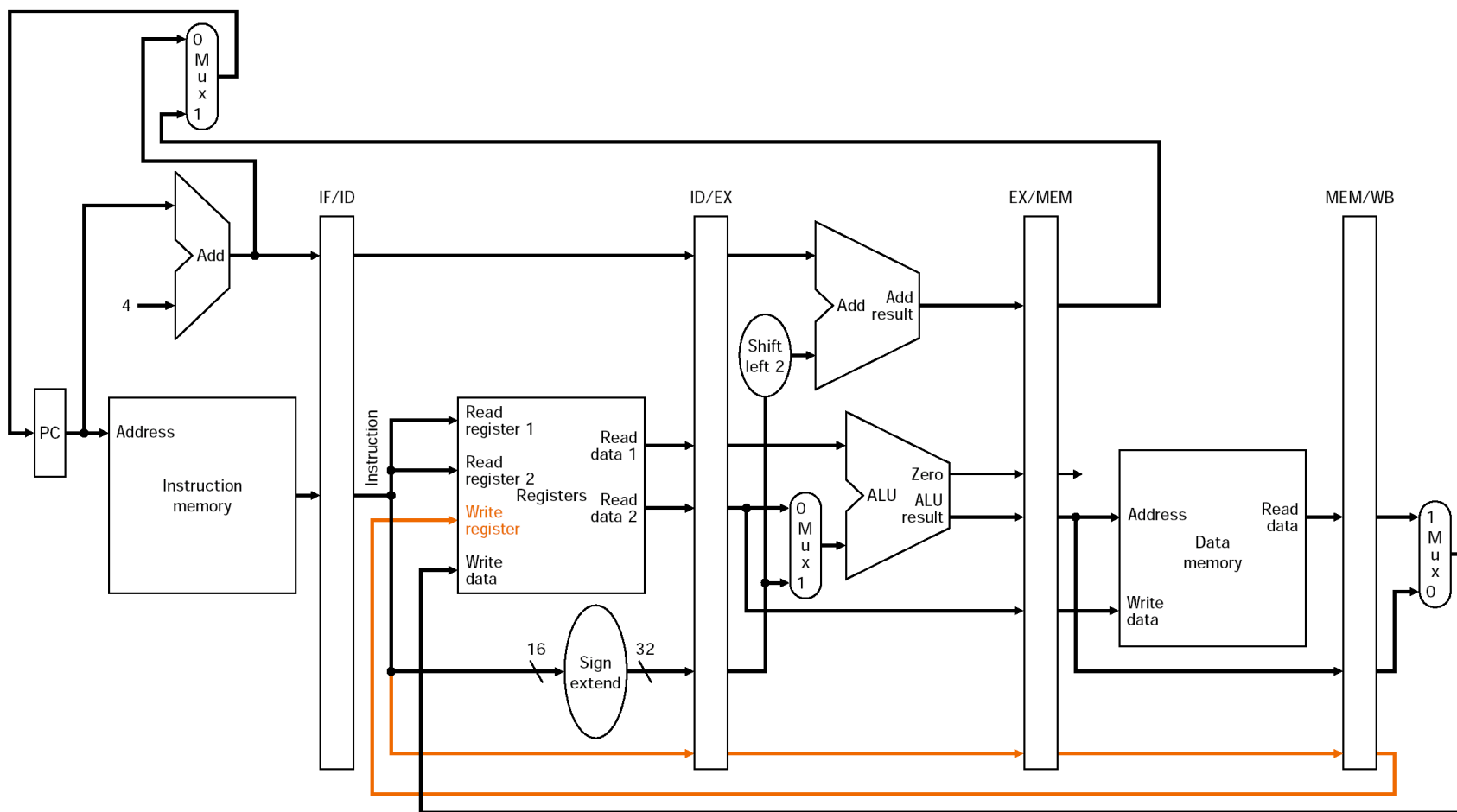
- Load 명령어가 WB Stage에 있을 때, IF/ID Stage에는 다른 명령어가 실행되고 있으므로, Write Register번호를 유지하기 위해서는..



Pipeline Control


- Single-Cycle 및 Multi-Cycle 구현처럼, Pipeline을 위해서도 Control 신호를 추가해야함
- 단, Single-Cycle이나 Multi-Cycle과는 다르게, 하나의 명령어가 다른 명령어의 Control에 영향을 미치지 않아야 함!

Load Control at Execute

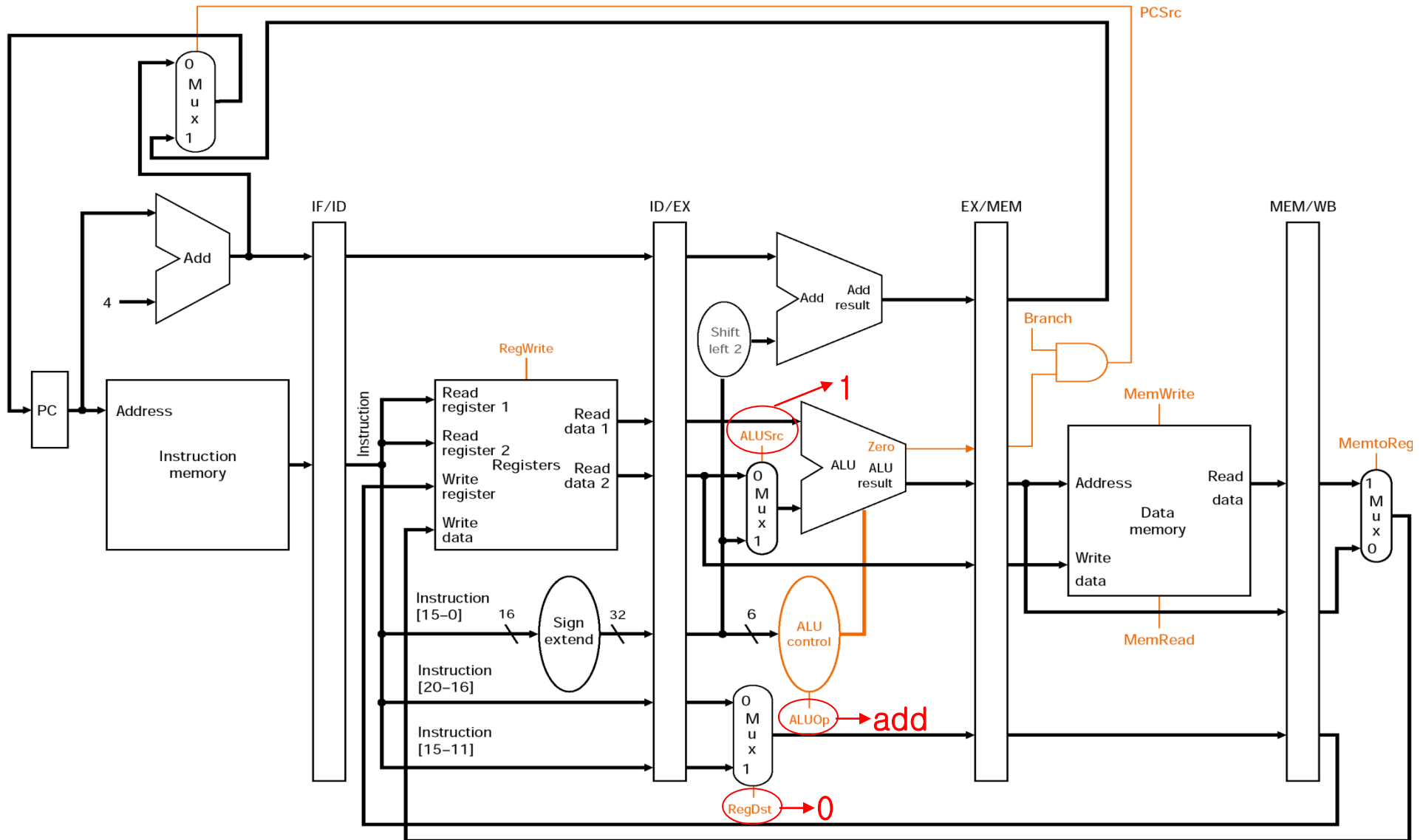


Control Signals

 - RF/ID Stage에서 하나의 Main Control Unit이 해당 명령어를 위해 필요한 Control Signal을 모두 생성함
 - 1 Cycle 후에 EX Stage에서 쓰일 Control 신호 (ExtOp, ALUSrc, ...)
 - 2 Cycles 후에 MEM Stage에서 쓰일 Control 신호 (MemR, Branch, ..)
 - 3 Cycles 후에 WB Stage에서 쓰일 Control 신호 (MemtoReg, MemWr, ..)




Control Signals (Cont'd)

- 각 Stage에서 사용되는 Control Signal들

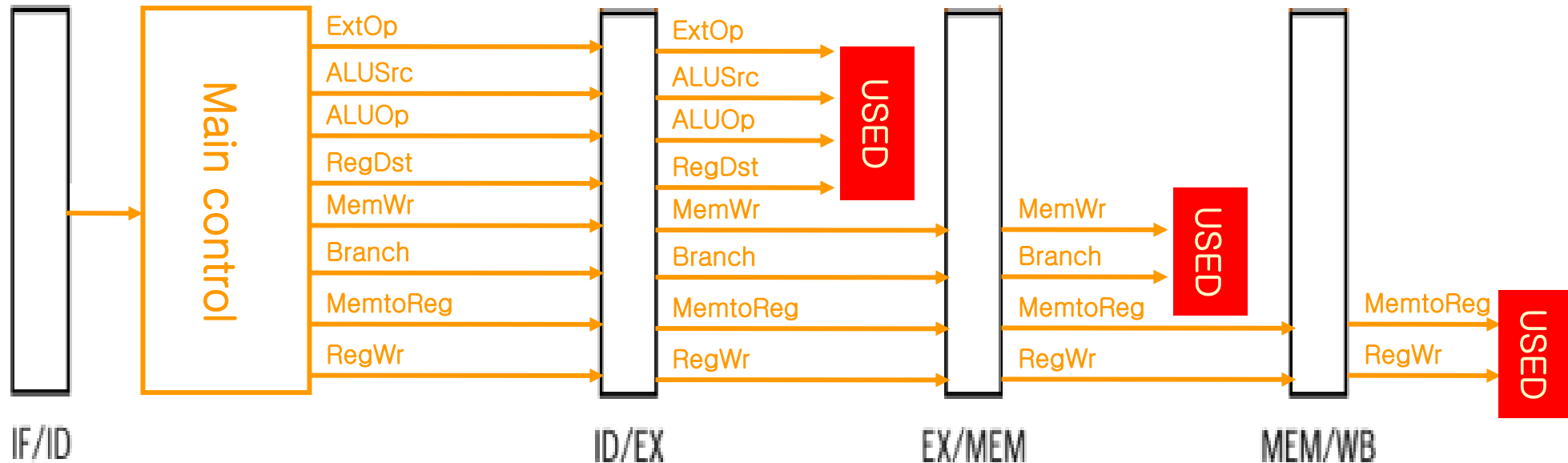


Pipelined Datapath with Controls

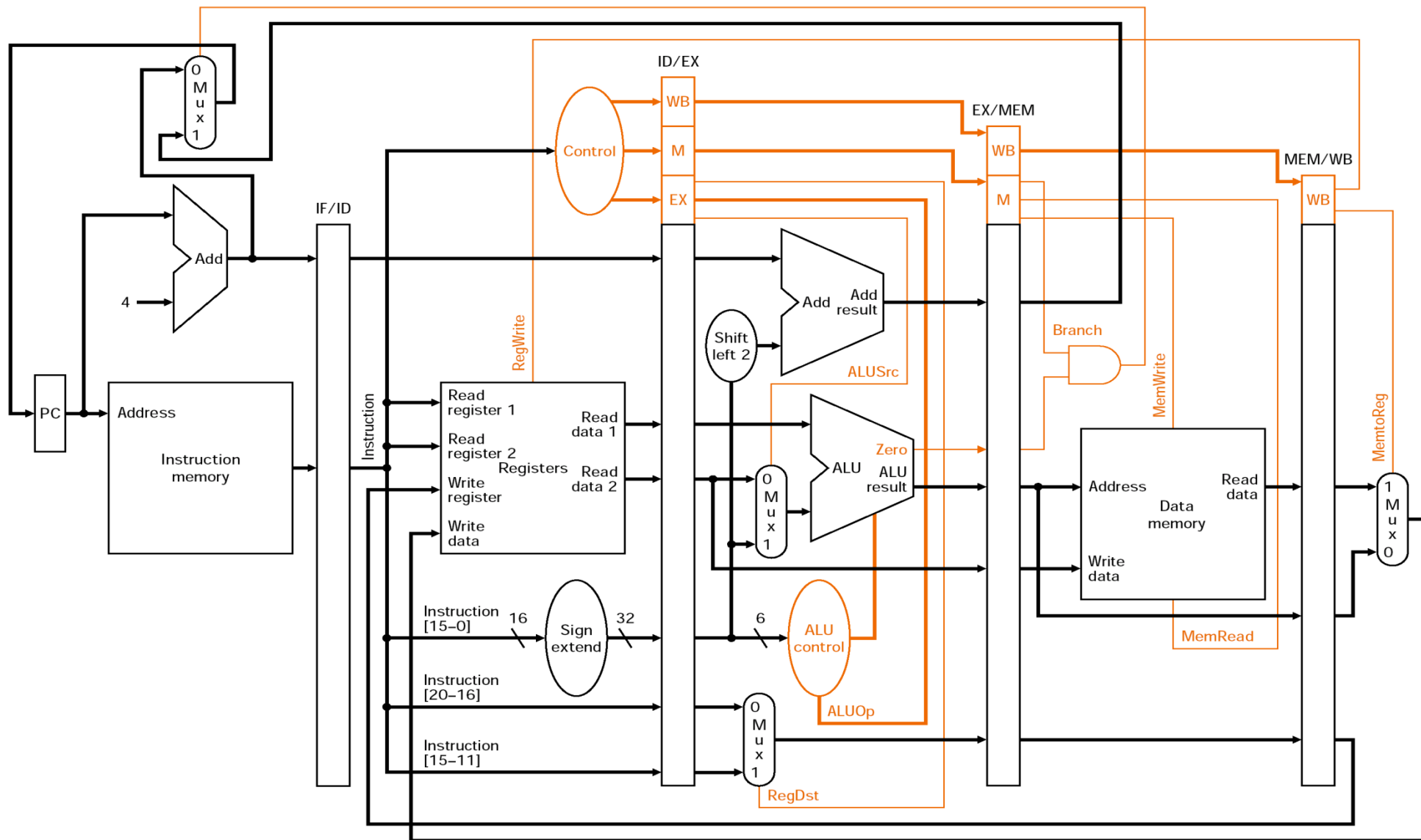


구현 비교


▪ Single-Cycle Implementation

 

▪ Multi-Cycle Implementation

 

▪ Pipeline Implementation

 

Example

- 다음과 같은 명령어들을 실행한다고 가정

- *lw \$10, 20 (\$1)*
- *sub \$11, \$2, \$3*
- *and \$12, \$4, \$5*
- *or \$13, \$6, \$7*
- *add \$14, \$8, \$9*


- 가정

- Hazard는 없음


- Hazard

- 다음 명령어가 바로 실행될 수 없는 몇몇 경우가 있음
- 곧 다룰 예정!


Example

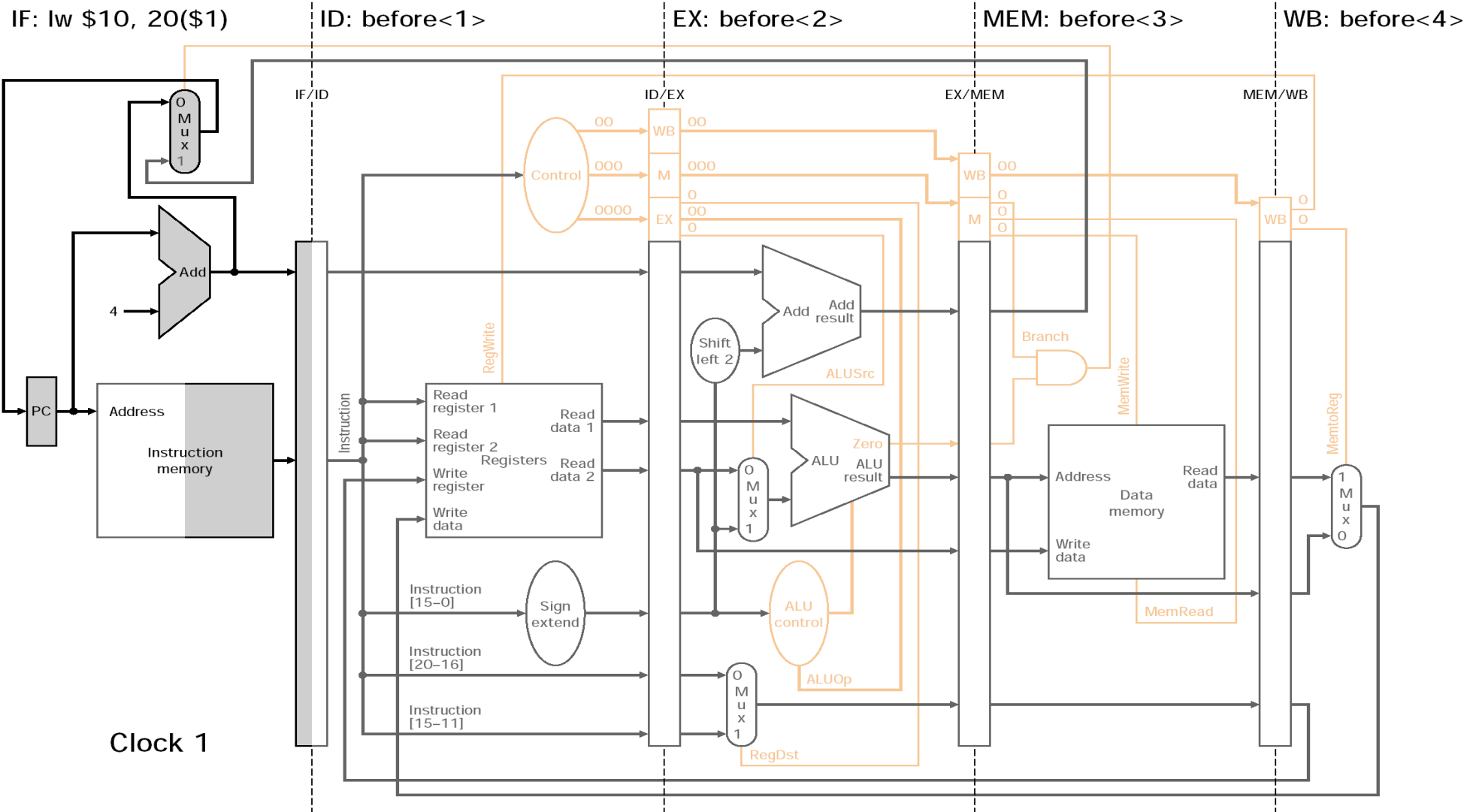


Example

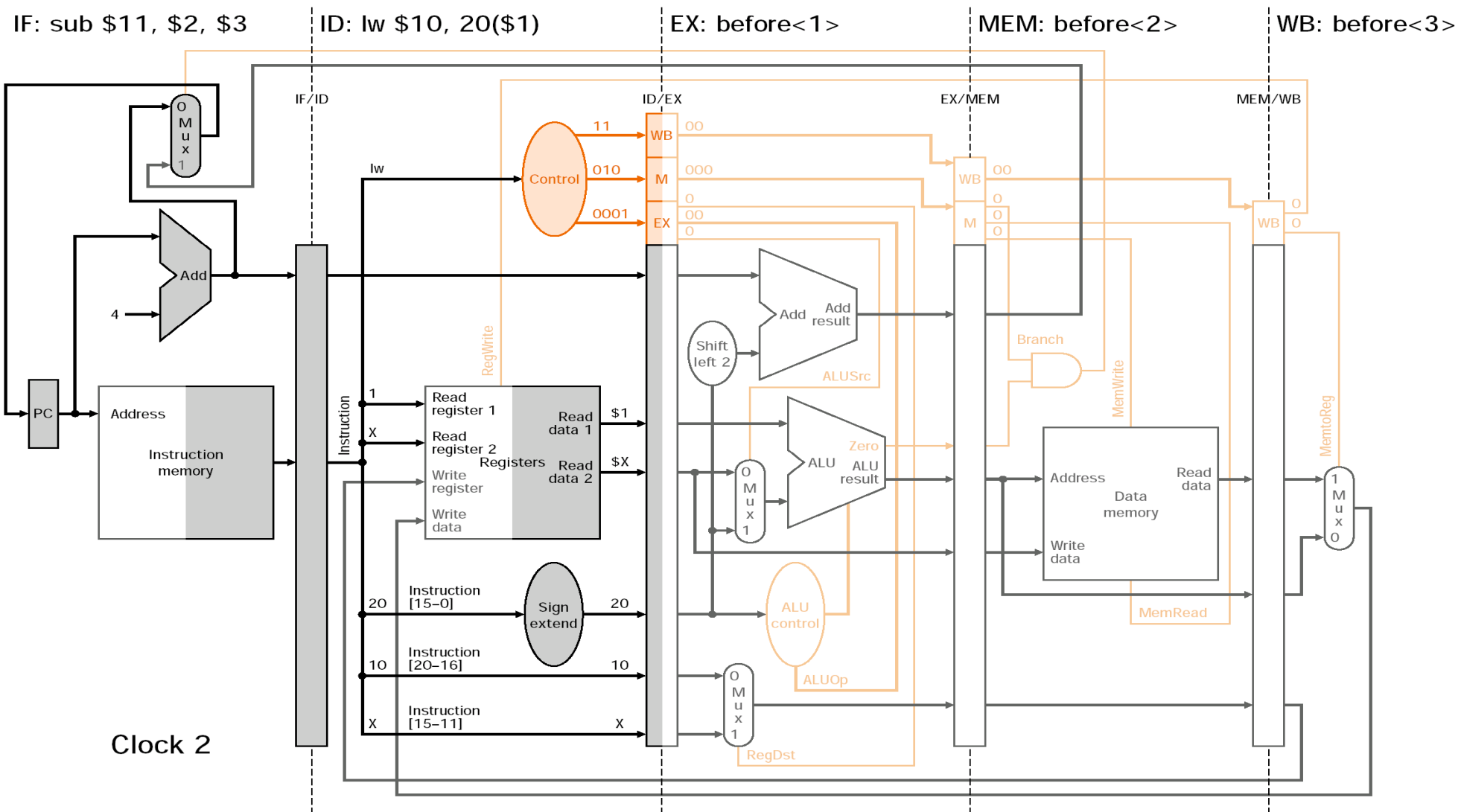

Example

 


Example

 

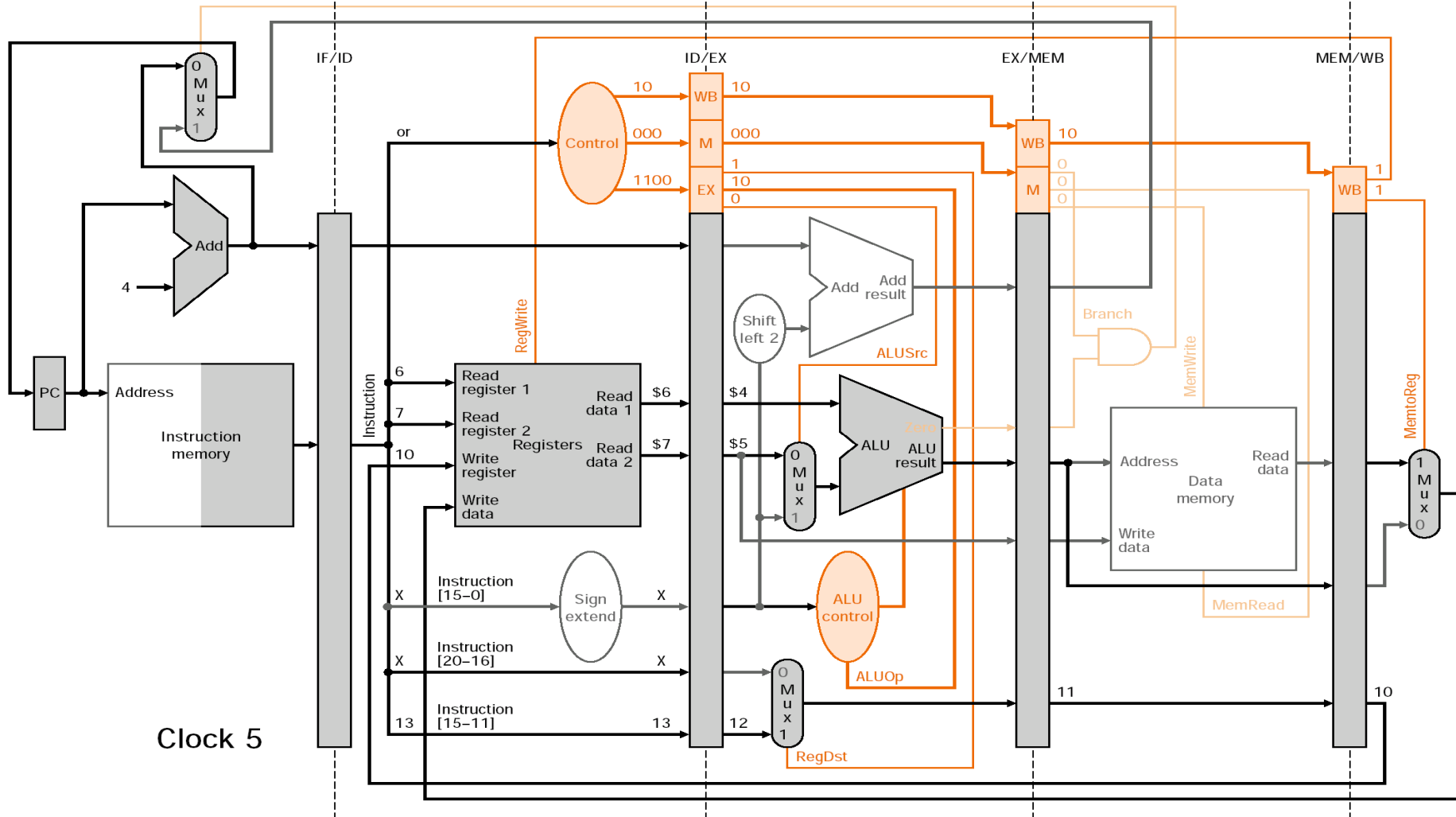
Example

IF: add \$14, \$8, \$9 ID: or \$13, \$6, \$7 EX: and \$12, ... MEM: sub \$11, ... WB: lw \$10, ...




Example

IF: after<1> ID: add \$14, \$8, \$9 EX: or \$13, ... MEM: and \$12, ... WB: sub \$11, ...

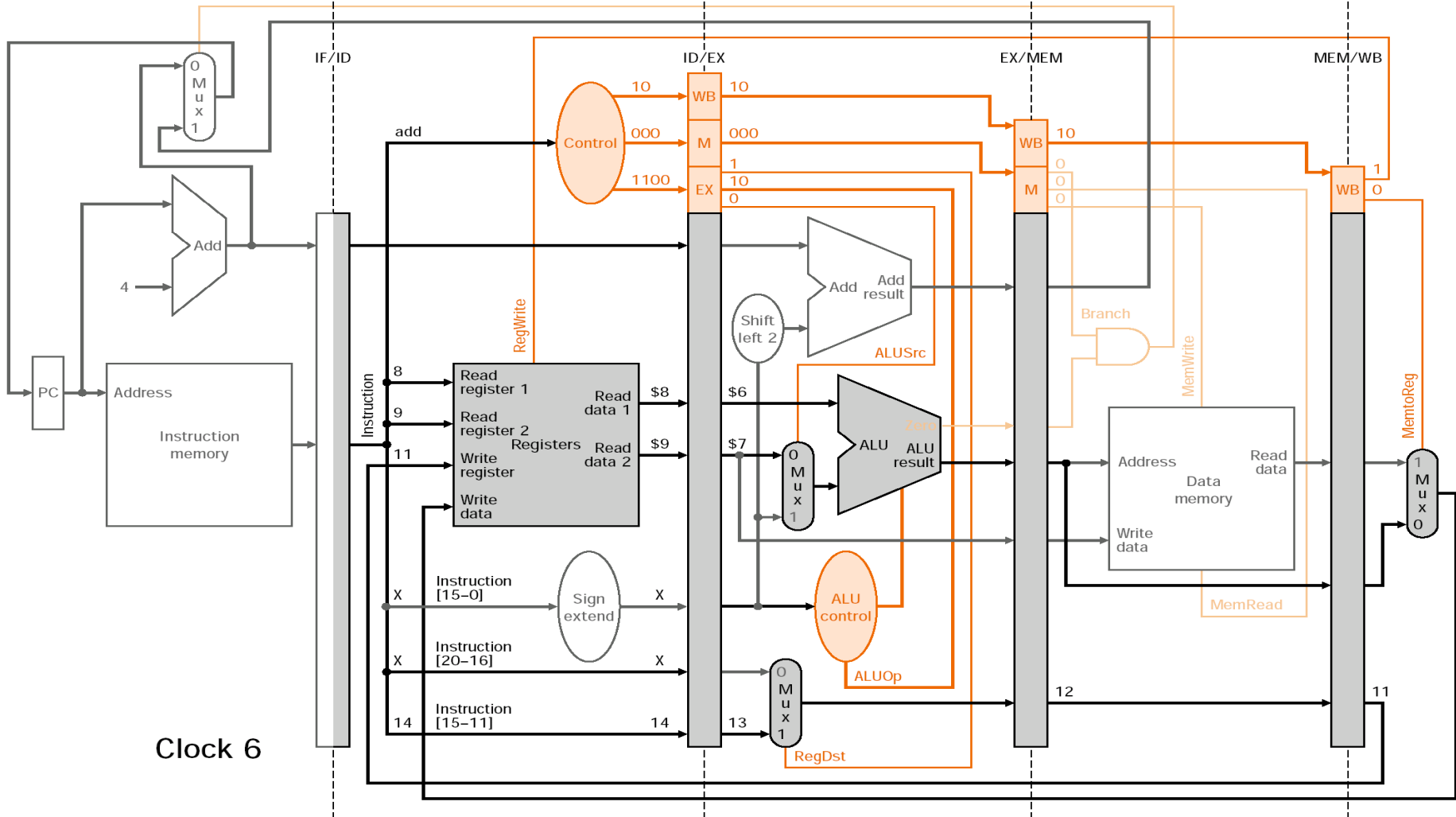


Clock 6

Example

 

Example

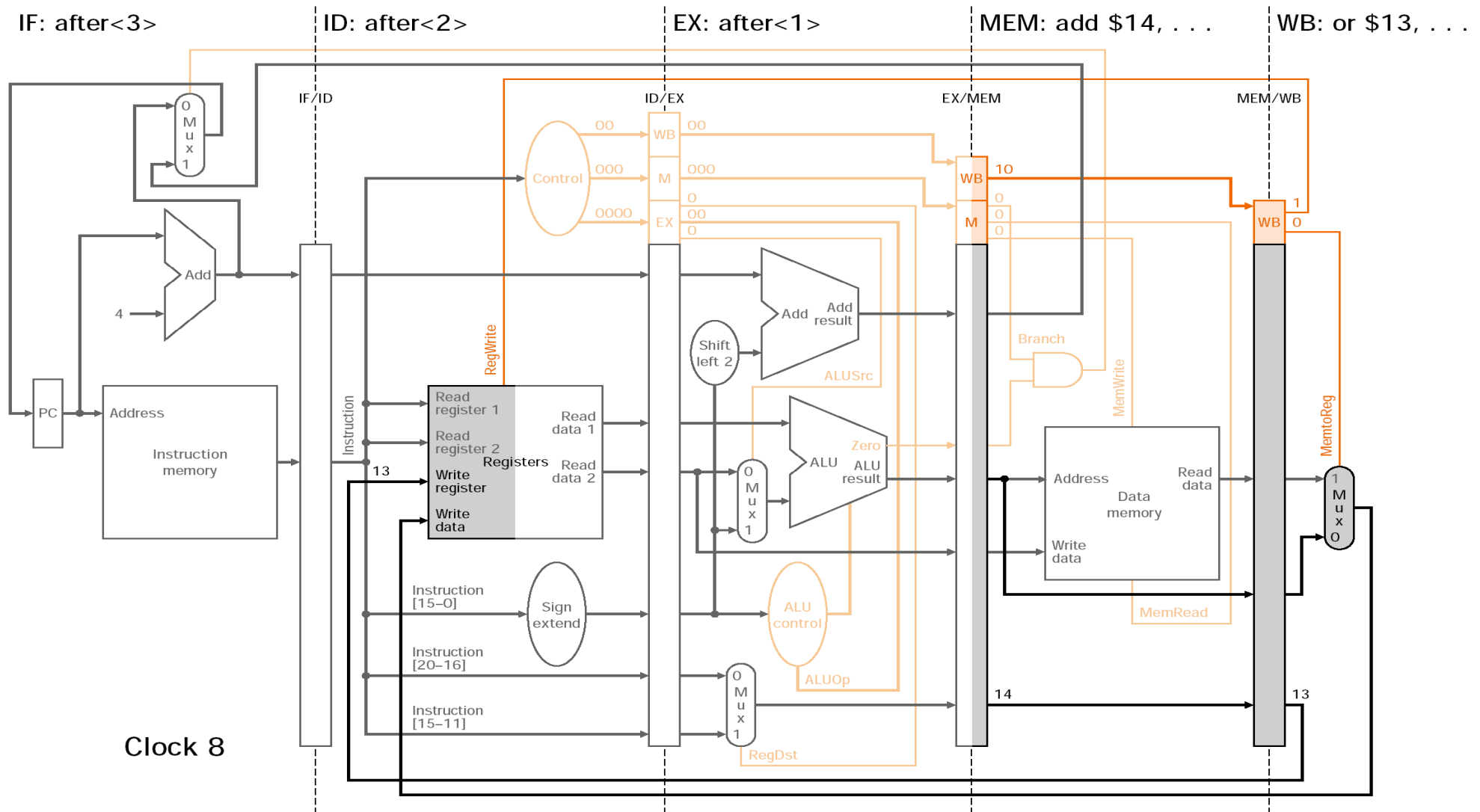

Example

