

중간고사 관련

- 가반

- 4월 28일 (수) 13:30 - 14:45

- 나반

- 4월 28일 (수) 15:00 - 16:15

- 다반

- 4월 28일 (수) 시간 선택 투표 (수요일이 가능한 학생)


- 같은 주 다른 날 선택 투표 (수요일이 불가능한 학생)

Computer Architecture

강의 #4: The Processor: Datapath and Control (1)

2021년 1학기
Young Geun Kim (김영근)

컴퓨터 구조

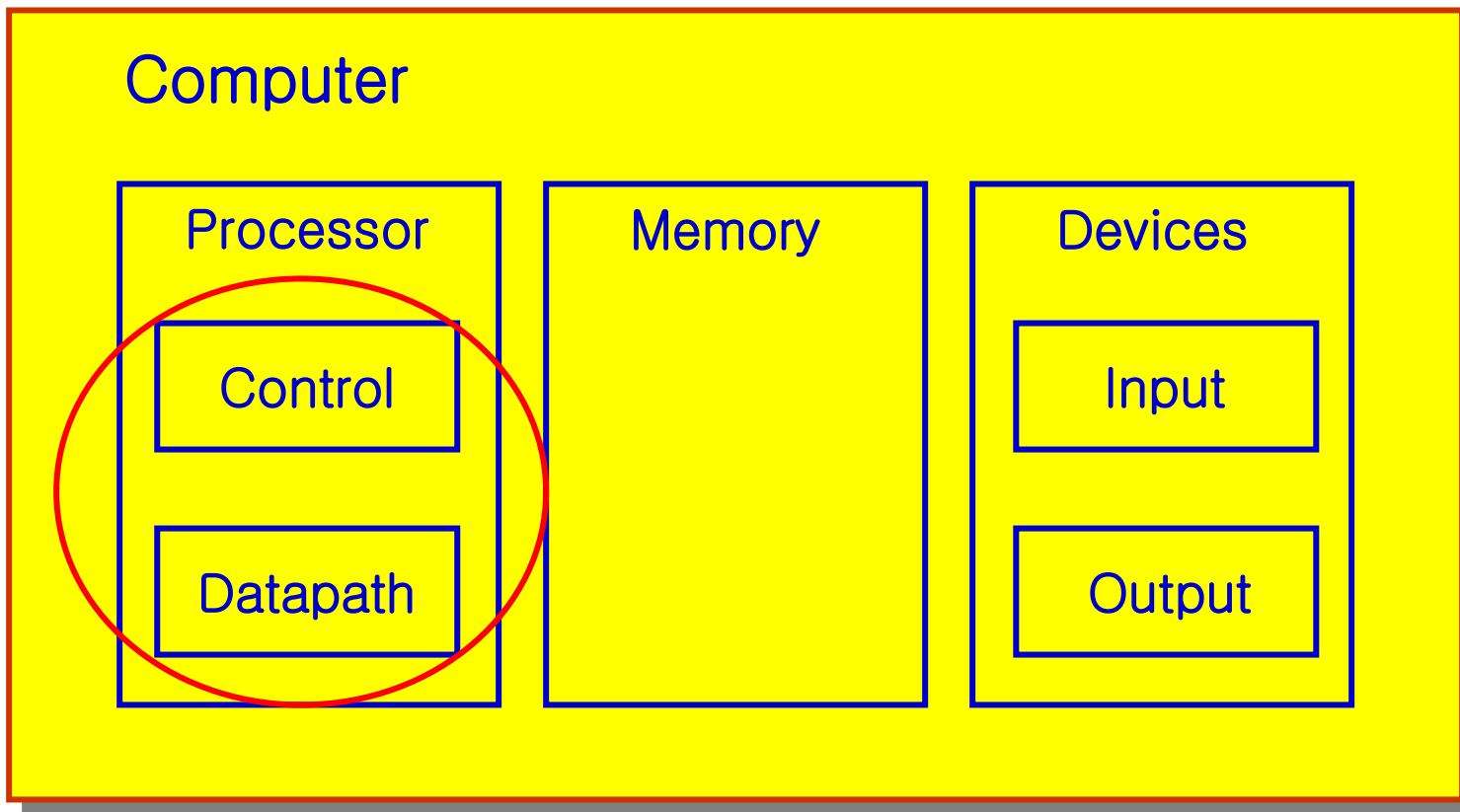

Big Picture: 프로세서의 구현

- 핵심 아이디어

- Datapath와 Control의 개념
- 명령어와 데이터 bits가 어떻게 이동하는지

- 접근 방법

- 간단한 구현부터 시작해서,
기능을 하나씩 추가하는 방식으로 살펴볼 예정

명령어 중 일부

- 간단한 프로세서 디자인을 살펴보기 위해, MIPS 명령어 중 일부에 집중함
 - 메모리 접근: *lw* and *sw*
 - 산술 연산: *add*, *sub*, *and*, *ori*, *slt*
 - Branch: *beq*, *j*

MIPS 명령어 Format 다시보기

■ R-Format

- add rd, rs, rt
- sub rd, rs, rt

■ Bit 구성

Fields					
6bits	5bits	5bits	5bits	5bits	6bits
op	rs	rt	rd	shamt	funct
	1 st source register	2 nd source register	result register	shift amount	function code

MIPS 명령어 Format 다시보기 (Cont'd)

■ I-Format

- lw rt, rs, imm
- sw rt, rs, imm
- beq rs, rt, imm
- ori rt, rs, imm

■ Branch 명령어 관련 주의사항

- Branch 명령어는 PC Relative Addressing을 사용함: $PC + 4 + (4 * imm)$

■ Bit 구성

Name	Fields					
Field size	6bits	5bits	5bits	5bits	5bits	6bits
I-format	op	rs	rt	address/immediate		

1st source
register

2nd source
register

immediate

MIPS 명령어 다시보기 (Cont'd)

▪ J-Format

– j target

▪ Jump 명령어 관련 주의사항


- Jump 명령어는 PC Pseudo-Direct Addressing을 사용함:
 - Target * 4 를 통해 28 bits를 생성함
 - 나머지 상위 4 bits는 PC에서 가져와서 32 bits 주소를 생성함

▪ Bit 구성

Name	Fields					
Field size	6bits	5bits	5bits	5bits	5bits	6bits
J-format	op	target address				


실행 주기

- 프로세서에서 명령어가 실행되는 순서는 다음과 같음

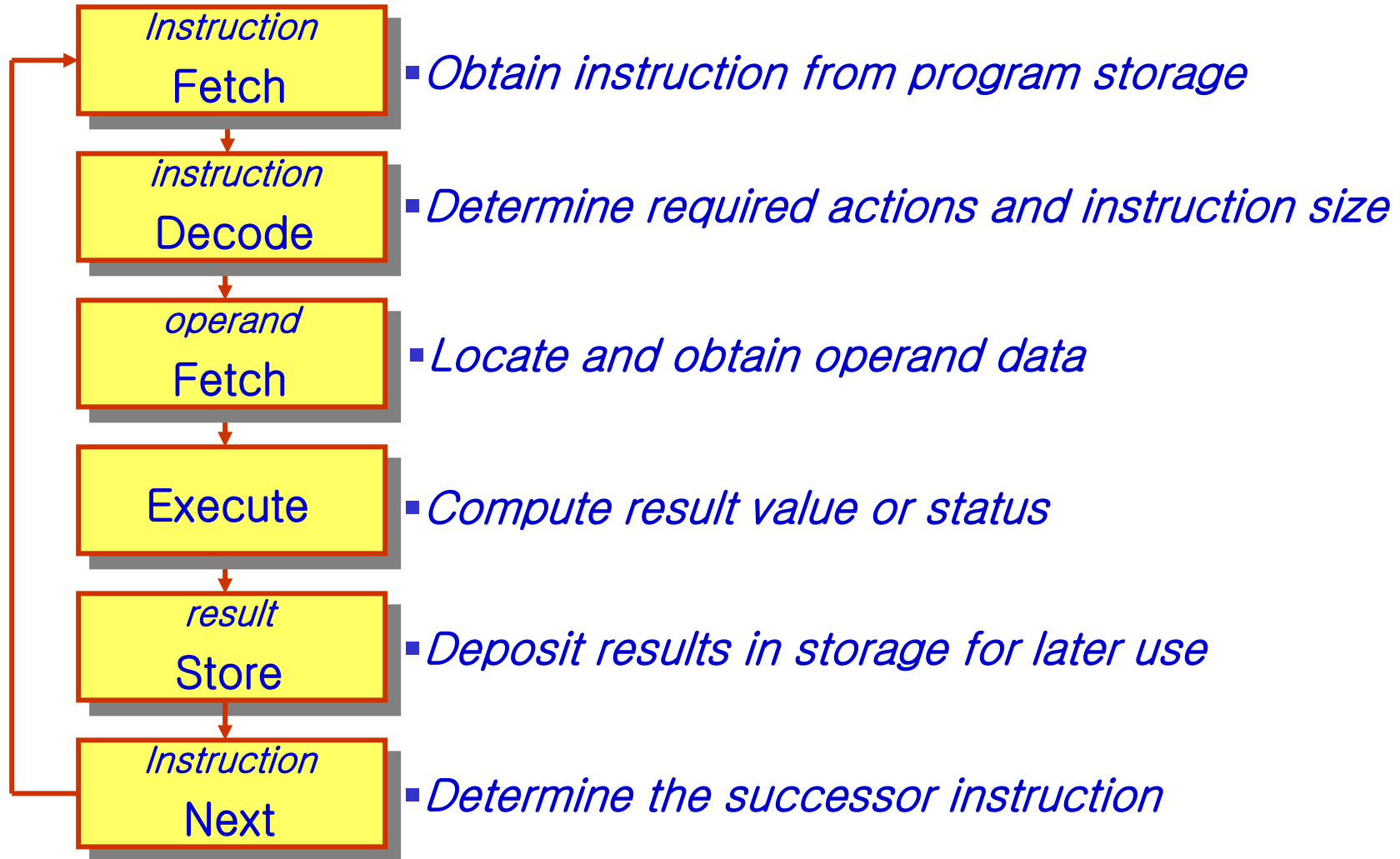

구현 Overview

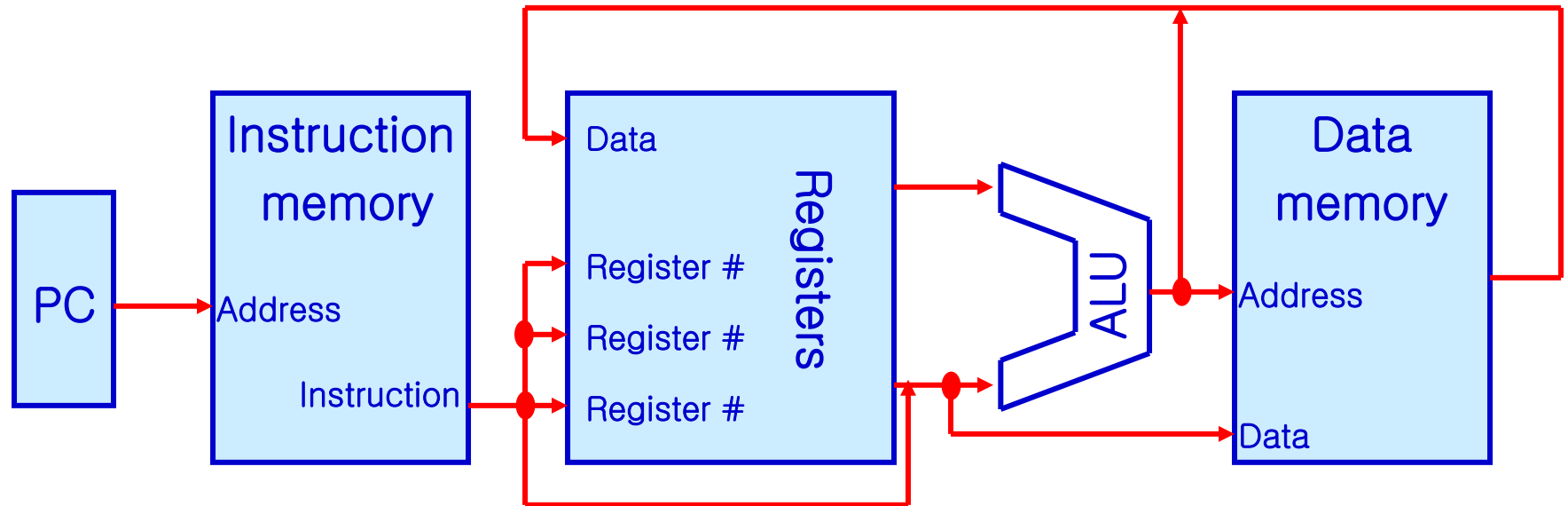- Data는 Memory에서 Functional Unit (= 계산을 위한 Unit)으로 이동함



간단한 논리 회로 관련 지식


■ 두 가지 중요한 정의

- Combinational Logic
 - 출력값이 오직 입력값에 의해서 결정됨
 - E.g., ALU
- Sequential Logic
 - Clock에 따라 값을 저장함
 - E.g., Registers

저장 장치: Register

■ Register

 
- D Flip Flop과 비슷함
 - N-bit의 입력과 출력
 - Write Enable가 추가적인 입력
- Write Enable:
 - 0: Data Out이 변하지 않음
 - 1: Data In이 Data Out으로 나감
- 저장된 값은 오직 Clock Edge에서만 변함



저장 장치: Register File

■ Register File은 32개의 Register로 구성:

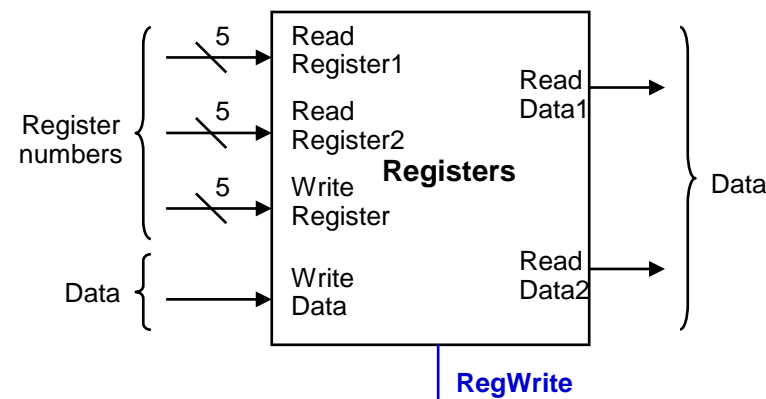- 두 개의 32-bit 출력 버스:
Read Data 1 and Read Data 2
- 하나의 32-bit 입력 버스:
Write Data



■ Register는 다음과 같이 선택됨:

- Read Register 1이 Read Data1로 값을 내보낼 Register를 선택
- Read Register 2가 Read Data 2로 값을 내보낼 Register를 선택
- Write Register는 RegWrite가 1일 때 Write Data를 쓸 Register를 선택


■ Clock Input (CLK)

- CLK 입력은 Write하고만 연관이 있음
- 읽을 때는 마치 Combinational Logic처럼 동작함

저장 장치: Memory

- **Memory는 2개의 버스를 갖고 있음:**

 - 하나의 출력 버스: Read Data (Data Out)
- 하나의 입력 버스: Write Data (Data In)



- **주소**

- MemRead가 1일 때, Data Out으로 내보내기 위한 Data의 주소를 선택
- MemWrite가 1일 때는 Data In으로 들어오는 Data가 저장될 곳의 주소를 선택

- **Clock Input (CLK)**

- CLK 입력은 Write하고만 연관이 있음
- 읽을 때는 마치 Combinational Logic처럼 동작함

Instruction Fetch (IF)

■ 일반적인 동작

– Fetch 명령어

– $\text{Mem}[\text{PC}]$;


// PC (= 이번에 실행할 명령어의 주소를 저장한 Register)
에 저장된 주소에 접근하여 명령어를 불러옴

– Update PC

– $\text{PC} = \text{PC} + 4$;

// 다음 명령어를 실행하기 위해 PC를 PC+4로 Update

Datapath: IF Unit

 

산술 연산: Add

■ Add 명령어

– add rd, rs, rt

– Mem[PC];


// PC (= 이번에 실행할 명령어의 주소를 저장한 Register)
에 저장된 주소에 접근하여 명령어를 불러옴

– $R[rd] = R[rs] + R[rt]$

// Register rs와 Register rt에서 불러온 값을 더하여
Register rd에 저장함

– $PC = PC + 4$

// 다음 명령어를 실행하기 위해 PC를 PC+4로 Update

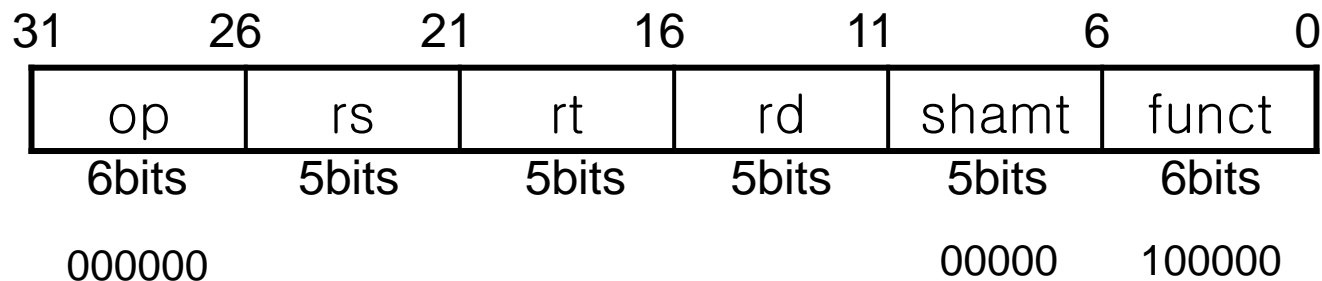

산술 연산: Sub

▪ Sub 명령어

– sub rd, rs, rt

– Mem[PC];


// PC (= 이번에 실행할 명령어의 주소를 저장한 Register)
에 저장된 주소에 접근하여 명령어를 불러옴

– $R[rd] = R[rs] - R[rt]$

// Register rs와 Register rt에서 불러온 값을 빼서
Register rd에 저장함

– $PC = PC + 4$


// 다음 명령어를 실행하기 위해 PC를 PC+4로 Update

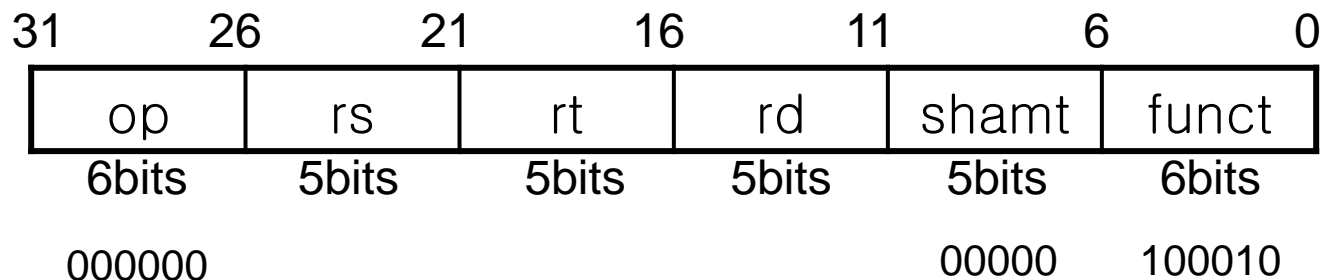

Datapath: Reg/Reg Operations

▪ $R[rd] = R[rs] \text{ op } R[rt];$

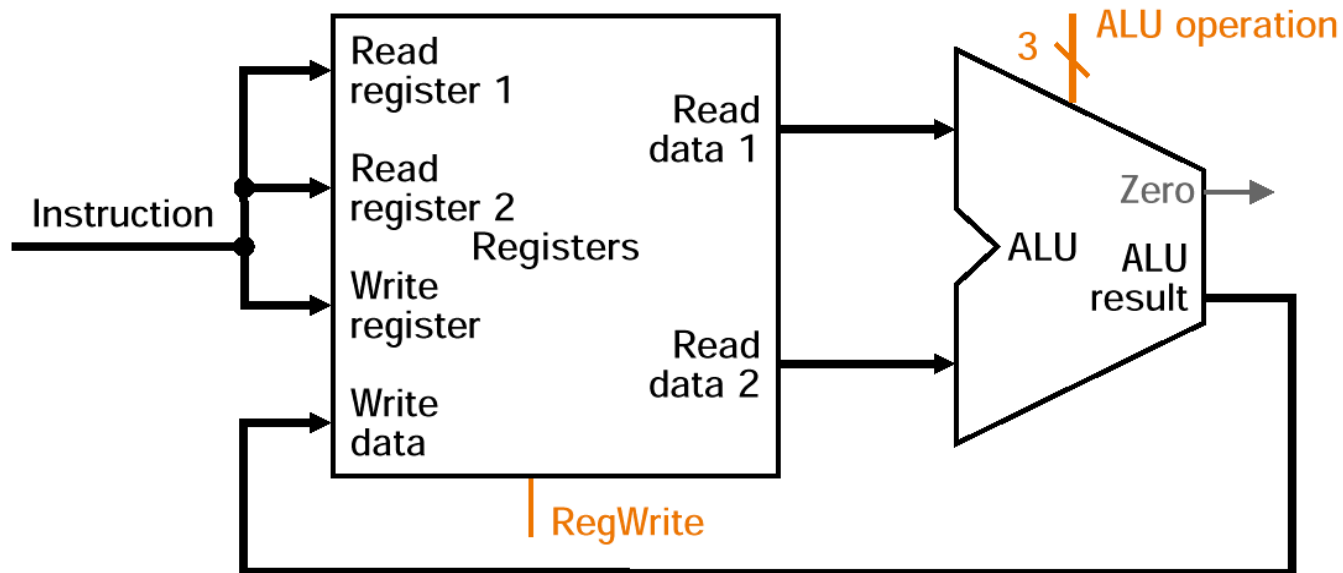- ALU (Arithmetic/Logical Unit) Control과 RegWrite는 명령어의 opcode와 funct에 따라 결정됨
- Read Register1, Read Register2, 그리고 Write Register는 rs, rt, rd Field에 의해서 결정됨




논리 연산: OR Immediate

■ OR Immediate 명령어

– ori rt, rs, imm

 - Mem[PC]; // PC (= 이번에 실행할 명령어의 주소를 저장한 Register)에 저장된 주소에 접근하여 명령어를 불러옴
- $R[rt] = R[rs] \text{ OR } \text{ZeroExt}(imm)$ // Register rs에서 불러온 값과 Zero-Extended imm 값의 OR 결과를 Register rt에 저장함
- $PC = PC + 4$ // 다음 명령어를 실행하기 위해 PC를 PC+4로 Update




001101

Datapath: Immediate Operations

■ 2 Muxes and 1 ZeroExt 가 추가되어야 함

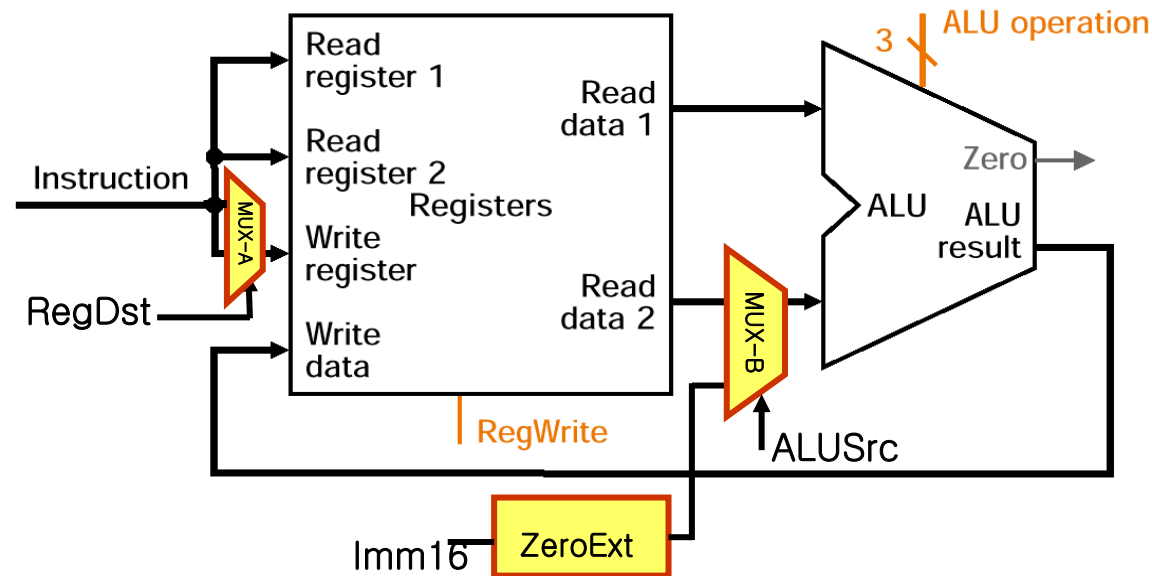- 첫 번째 Mux: RegDst에 따라, Write Register를 rd 또는 rt 중 하나로 선택
- 두 번째 Mux: ALUSrc에 따라, ALU의 두 번째 입력값을 Read Data2 또는 ZeroExt(Imm) 중 하나로 선택




메모리 접근: Load

▪ Load 명령어

– lw rt, rs, imm

 - Mem[PC]; // PC (= 이번에 실행할 명령어의 주소를 저장한 Register)에 저장된 주소에 접근하여 명령어를 불러옴
- Addr = R[rs] + SignExt(imm) // Register rs에서 불러온 값과 Sign-Extended imm 값을 더해 접근할 주소를 계산함
- R[rt] = Mem[Addr]; // 메모리의 Addr 주소에 접근하여 불러온 Data를 Register rt에 저장함
- PC = PC + 4 // 다음 명령어를 실행하기 위해 PC를 PC+4로 Update




100011

Datapath: Load

▪ Sign Extension이 추가됨

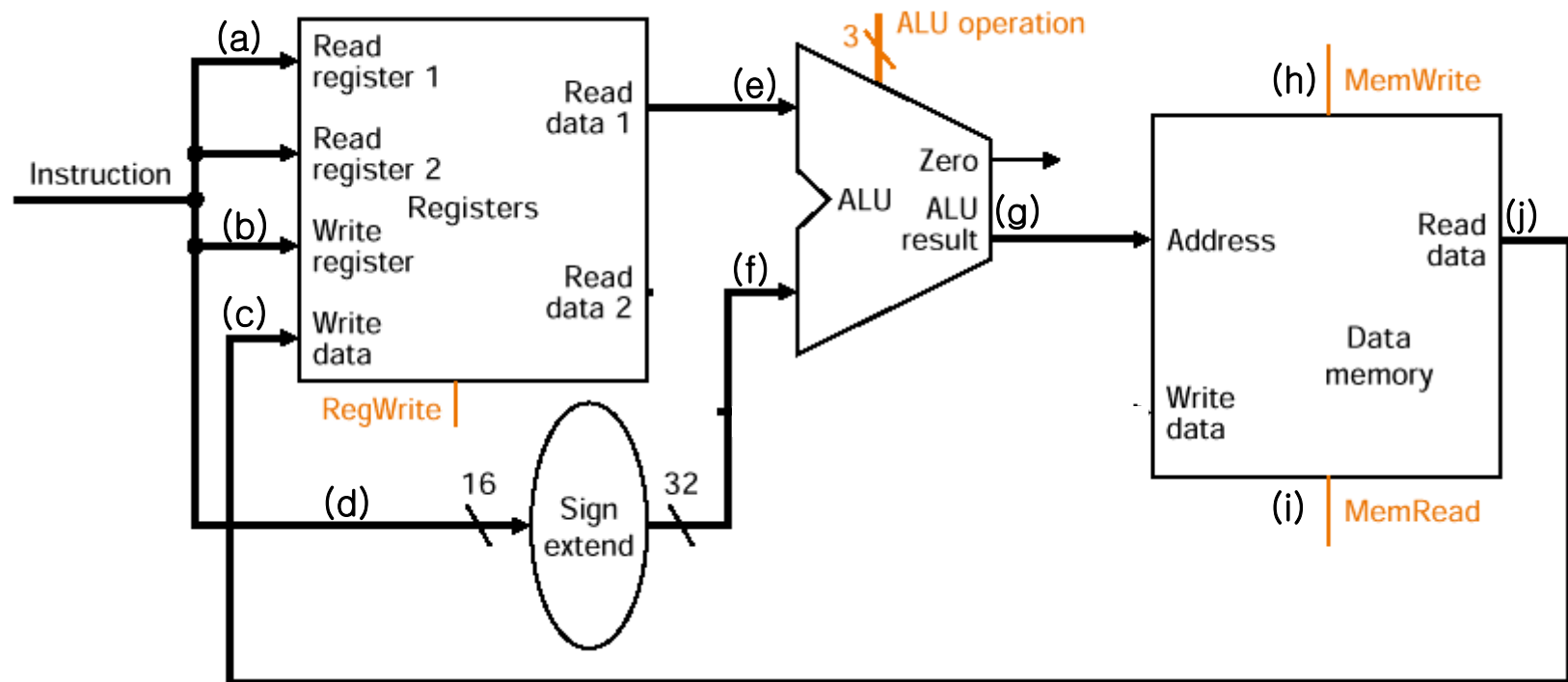- Offset이 양수나 음수 모두 가능하기 때문임
- E.g., lw \$r1, 100(\$r2) / lw \$r1, -100(\$r2)




메모리 접근: Store

▪ Store 명령어


– lw rt, rs, imm

 - Mem[PC]; // PC (= 이번에 실행할 명령어의 주소를 저장한 Register)에 저장된 주소에 접근하여 명령어를 불러옴
- Addr = R[rs] + SignExt(imm) // Register rs에서 불러온 값과 Sign-Extended imm 값을 더해 접근할 주소를 계산함
- Mem[Addr] = R[rt]; // 메모리의 Addr 주소에 Register rt에서 불러온 값을 저장함
- PC = PC + 4 // 다음 명령어를 실행하기 위해 PC를 PC+4로 Update



Datapath: Store

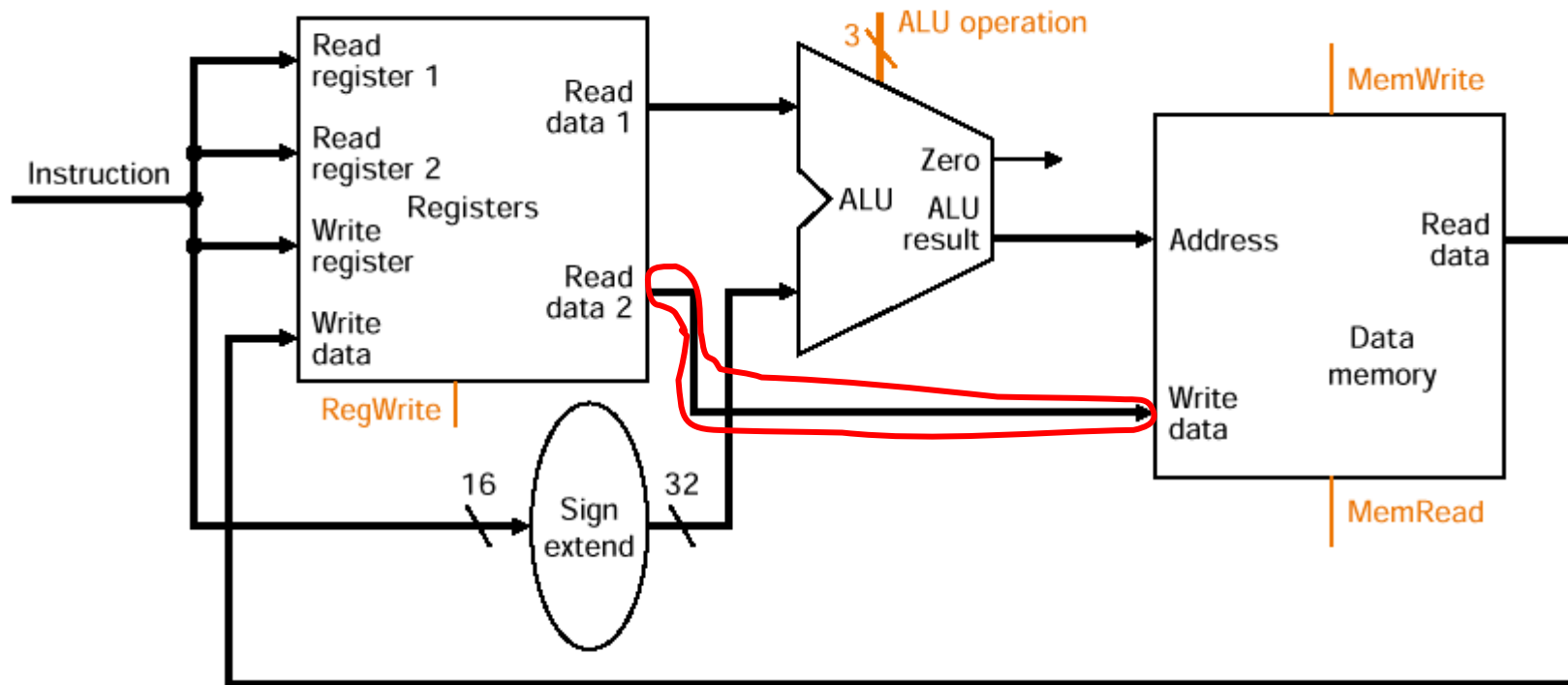- Register에서 Memory의 Write Data로 가는 Path가 추가됨




Branch

▪ Branch 명령어


– beq rt, rs, imm

 - Mem[PC]; // PC (= 이번에 실행할 명령어의 주소를 저장한 Register)에 저장된 주소에 접근하여 명령어를 불러옴
- Zero = R[rs] - R[rt] // R[rt]와 R[rs]의 값이 같으면 0을 Zero에 저장함
- If (Zero == 0) then
 PC = PC + 4 + (SignExt(imm) << 2); // Cond가 0이면, PC + 4 + (imm * 4) 값을 PC에 저장함
- else
 PC = PC + 4 // Cond가 0이 아니면, 다음 명령어가 실행될 수 있도록 PC + 4를 PC에 저장함



000100

Datapath: Branch

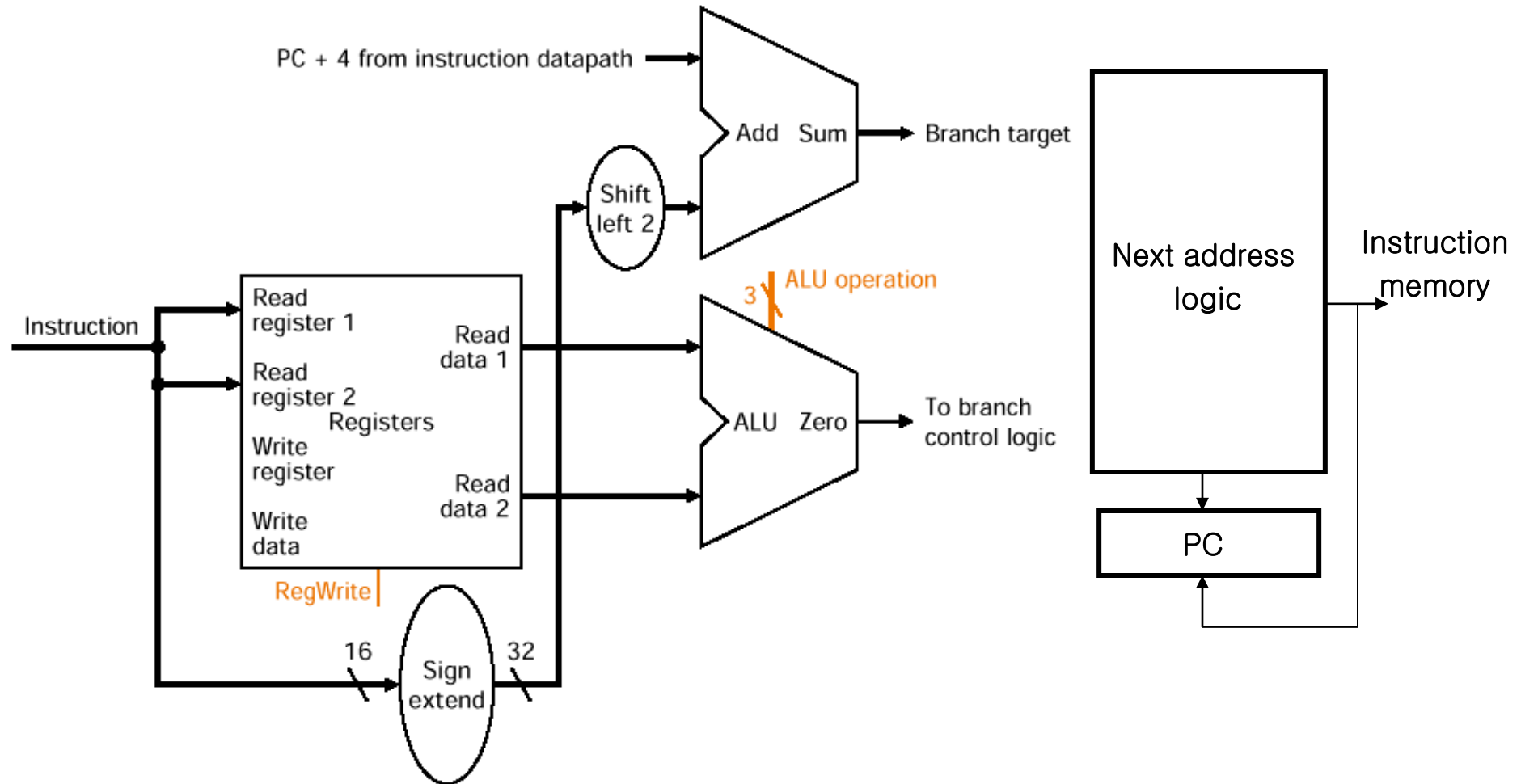

다음에 실행될 주소

- PC는 명령어 메모리에 접근하기 위한 Byte단위 주소를 저장함
 - 일반적인 경우
 - $PC[31:0] = PC[31:0] + 4$
 - Branch 하는 경우
 - $PC[31:0] = PC[31:0] + 4 + \text{SignExt}(\text{imm}) * 4$

Datapath: 빠르지만 비싼 회로

- PC는 일반적인 경우를 위해 “미리” 계산됨
- Branch 명령어일 때, Zero 값을 확인하기 위한 ALU연산과 동시에
 - $\text{SignExt}(\text{imm}) * 4$ 를 $\text{PC} + 4$ 에 더해줌

